

电路分析基础总复习

一、电路分析的基本参量:

电压 $u(t)$: 单位V, 当 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ 时,

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\varphi_u} = U_m \angle \varphi_u \quad - - \text{电压振幅相量}$$

$$\dot{U} = U e^{j\varphi_u} = U \angle \varphi_u \quad - - \text{电压有效值相量}$$

电流 $i(t)$: 单位A, 当 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ 时,

$$\dot{I}_m = I_m e^{j\varphi_i} = I_m \angle \varphi_i \quad - - \text{电流振幅相量}$$

$$\dot{I} = I e^{j\varphi_i} = I \angle \varphi_i \quad - - \text{电流有效值相量}$$

关联参考方向： 电流参考方向与电压参考极性方向一致。

功率： 单位W

$$p(t) = u(t)i(t) \quad \text{关联参考方向}$$

$$p(t) = -u(t)i(t) \quad \text{非关联参考方向}$$

$p > 0$, 吸收(消耗)功率; $p < 0$, 提供(产生)功率

二、电路的基本元件：


1. 电阻：单位 Ω ； 电导：单位 S ， $G = \frac{1}{R}$

$$u = Ri$$


$$Z_R = R \quad Y_R = \frac{1}{R} = G$$

$$\dot{U}_m = R\dot{I}_m$$
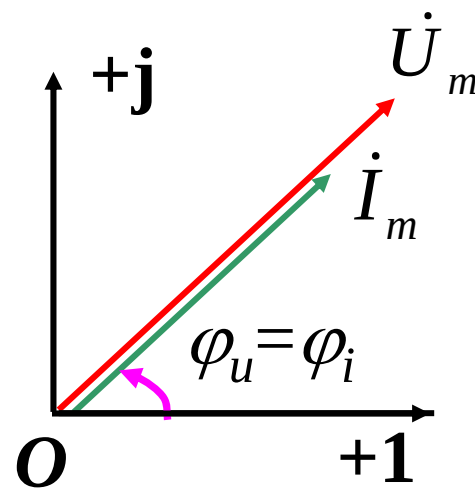
$$\begin{cases} U_m = RI_m \\ \angle \varphi_u = \angle \varphi_i \end{cases}$$



2. 电容：单位F， $C = \frac{q(t)}{u(t)}$

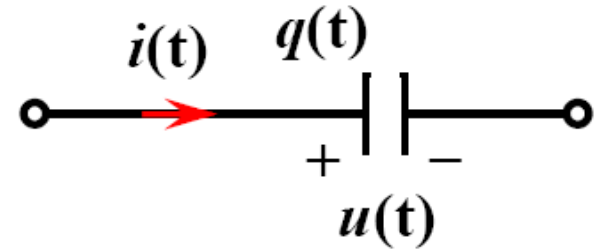


$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} \quad u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) \quad u_C(t_{0-}) = u_C(t_{0+})$$


$$Z_C = -j \frac{1}{\omega C} \quad X_C = -\frac{1}{\omega C}$$

$$Y_C = j\omega C \quad B_C = \omega C$$
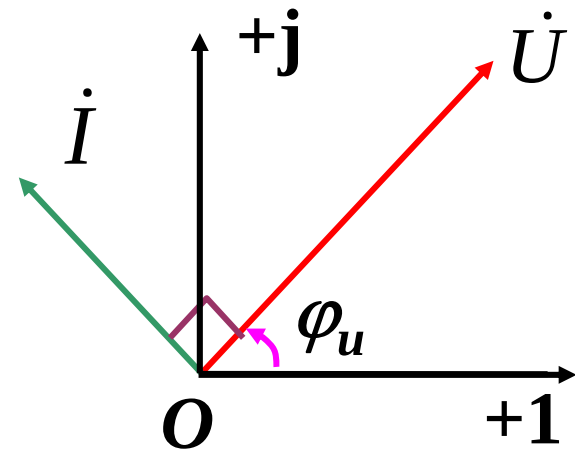
$$\dot{I}_m = j\omega C \dot{U}_m \quad \begin{cases} I_m = \omega C U_m \\ \angle \varphi_i = \angle \varphi_u + 90^\circ \end{cases}$$



3. 电感：单位H, $L = \frac{\psi(t)}{i(t)}$

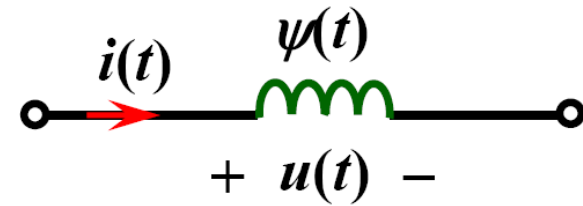

$$u(t) = L \frac{di_L}{dt} \quad i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t) \quad i_L(t_{0-}) = i_L(t_{0+})$$

$$Z_L = j\omega L$$


$$X_L = \omega L$$

$$Y_L = -j \frac{1}{\omega L}$$




$$B_L = -\frac{1}{\omega L}$$

$$\dot{U}_m = j\omega L \dot{I}_m$$
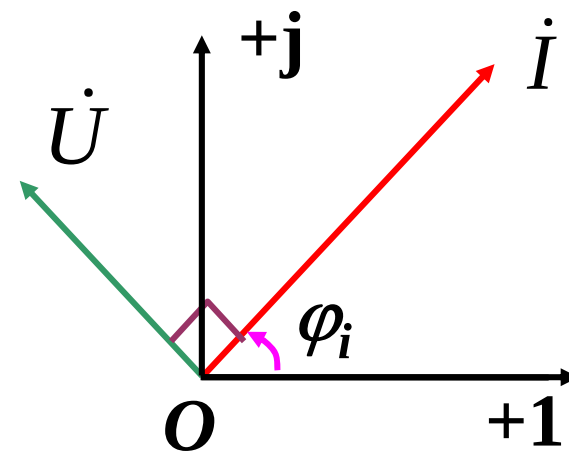
$$\begin{cases} U_m = \omega L I_m \\ \angle \varphi_u = \angle \varphi_i + 90^\circ \end{cases}$$




4. 耦合电感

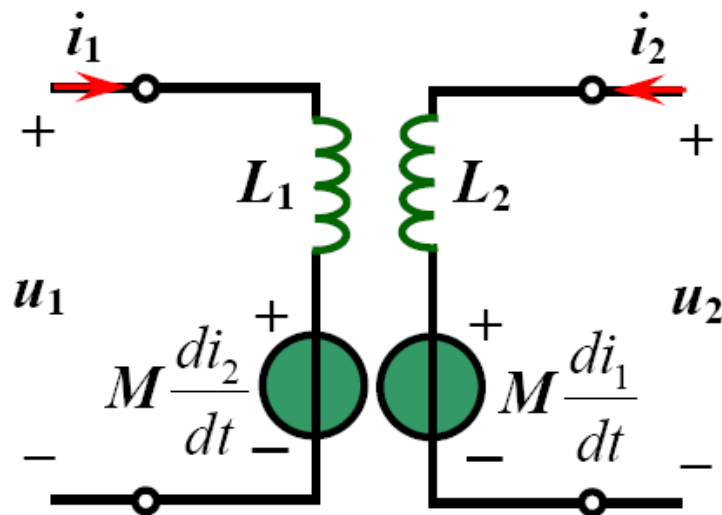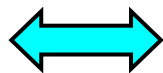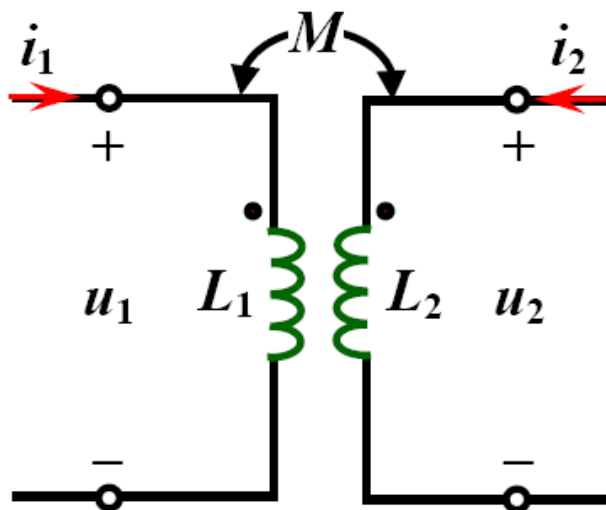

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

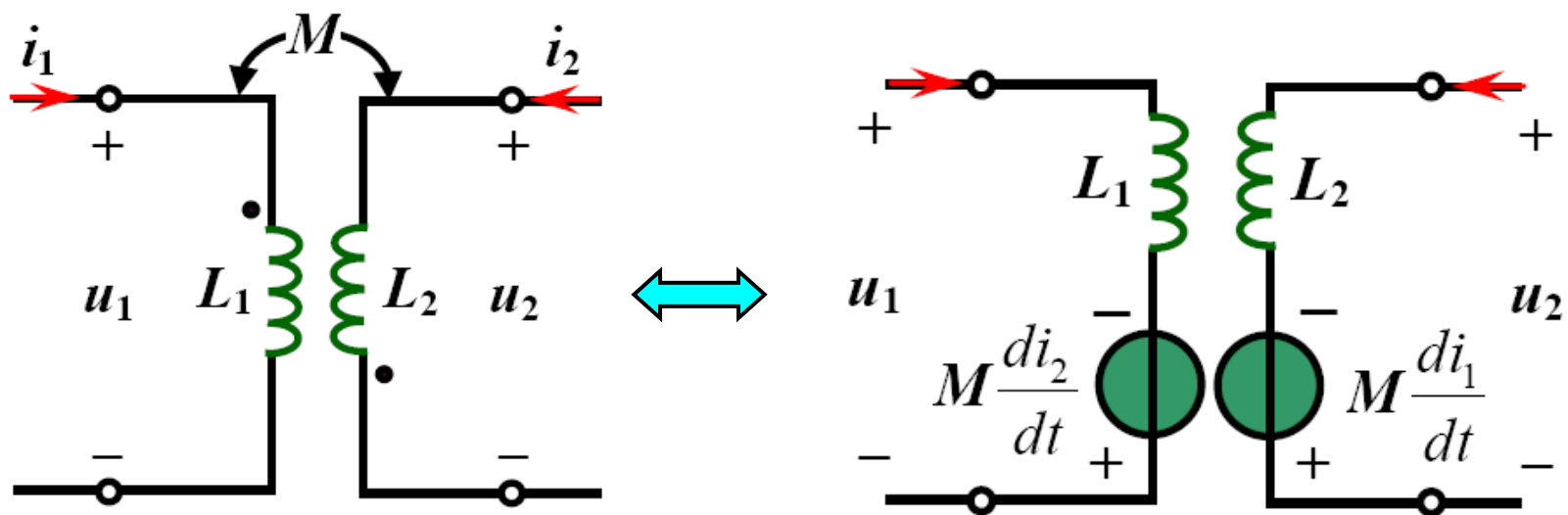
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$

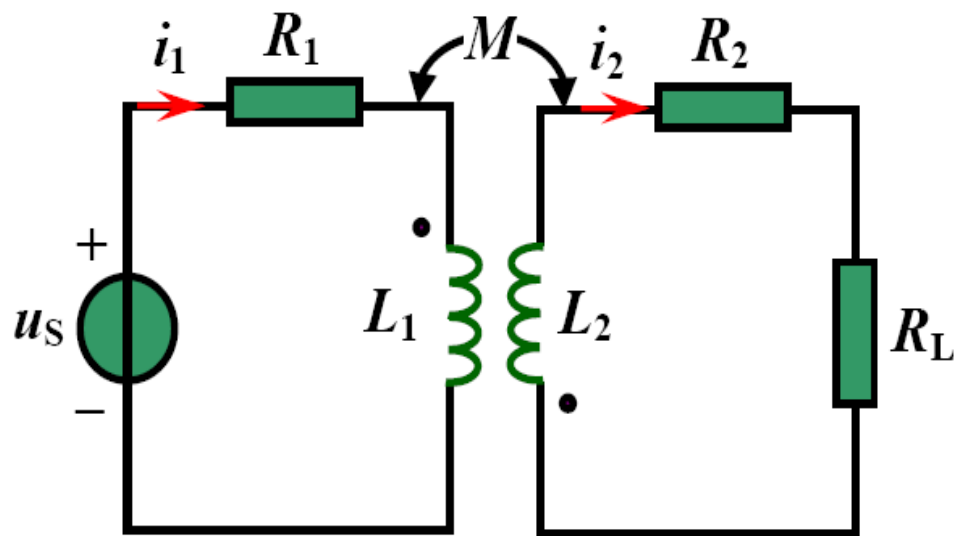反映阻抗: $Z_{ref} = Z_{反} = \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}$




输入阻抗:

$$Z_i = Z_{11} + \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}$$

二次电流:


$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega M \dot{I}_1}{Z_{22}}$$

5. 理想变压器

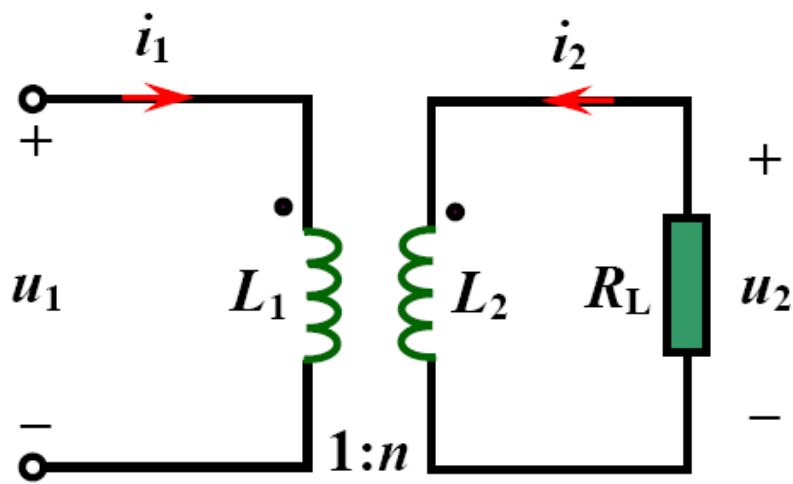

$$\begin{cases} u_2 = nu_1 \\ i_2 = -\frac{1}{n}i_1 \end{cases}$$



$$R_i = \frac{1}{n^2} R_L$$

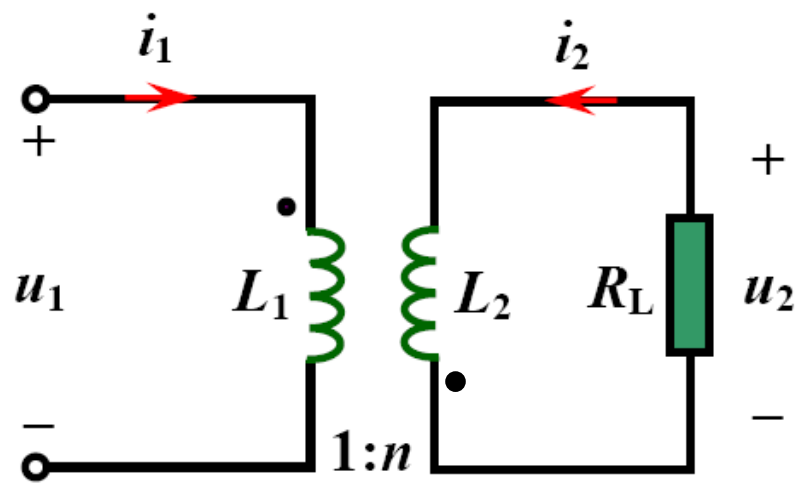


$$\begin{cases} u_2 = -nu_1 \\ i_2 = \frac{1}{n}i_1 \end{cases}$$

$$R_i = \frac{1}{n^2} R_L$$

6. 独立源

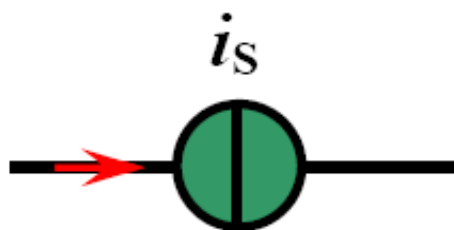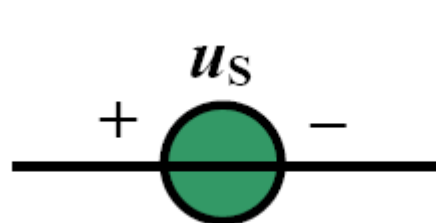

7. 受控源

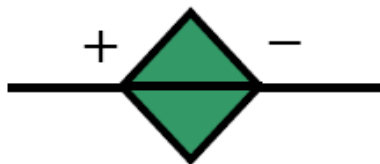

CCVS

VCVS



CCCS

VCCS

三、基本电路:

时域模型、相量模型（复数域模型）

电阻电路、动态电路（一阶电路、二阶电路）

四、元件及电路的约束方程:

欧姆定律: $u = Ri$ $\dot{U}_m = Z\dot{I}_m$

基尔霍夫定律:

KCL:	$\sum_{k=1}^K i_k = 0$	$\sum_{k=1}^K \dot{I}_{km} = 0$
KVL:	$\sum_{k=1}^K u_k = 0$	$\sum_{k=1}^K \dot{U}_{km} = 0$

五、电路的分析方法：

1. 应用基尔霍夫定律分析；
2. 支路分析；
3. 网孔电流分析；
4. 节点电压分析；
5. 利用线性电路的性质分析（互易性、叠加性）；
6. 等效变换法分析：电源等效变换、戴维南（诺顿）等效电路、元件等效置换、T形（ Π 形）网络等效变换、正弦量变换为相量；
7. 三要素法分析；
8. 分解法分析。

六、线性网络的重要定理:

1. 叠加定理;
2. 互易定理;
3. 置换定理;
4. 戴维南（诺顿）定理;
5. 最大功率传递定理。

七、电路的响应:

零输入响应、零状态响应、完全响应

瞬态响应、稳态响应

阶跃响应、冲激响应