
电力拖动自动控制系统

——运动控制系统

许芳

控制科学与工程系

2021-2022-2

□1. 什么是电力拖动？

电力拖动就是以电动机作为原动机驱动生产机械的系统的总称。

电力拖动系统是将电能转变为机械能的装置，用以实现生产机械的起动、停止、速度调节以及各种生产工艺过程的要求。

被控对象：电动机

□ 2. 学科性质

电力拖动自动控制系统也叫运动控制系统，是一门与生产紧密相关的自动化专业的重要的专业课。

□3. 主要内容

应用自动控制原理来解决电力拖动自动控制系统静、动态问题及设计方法。

学习本课需要的基础知识：自动控制原理、电机拖动、电子技术、电力电子变流技术等。

□4. 学习思路

电动机：{ 直流电动机—直流调速系统
交流电动机—交流调速系统


2、3、4、5章

6、7章

□5. 选用教材

电力拖动自动控制系统——运动控制系统

机械工业出版社 上海大学 陈伯时主编

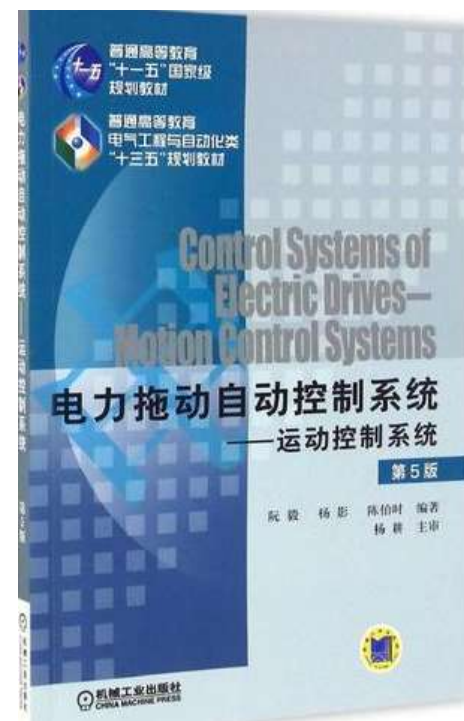

□6. 考核方式

总学时：56(理论48+实验8)、线上线下混合教学



电机拖动及电力拖动自动控制系统

刘振泽, 刘奇芳

- ✓ 第8章 第二篇电力拖动自动控制系统
- ✓ 第9章 转速、电流双闭环直流调速系统
- ✓ 第10章 可逆调速系统
- ✓ 第11章 直流脉宽调速
- ✓ 第12章 交流调速系统 (变压变频调速)



- 线上课程学习(视频) : 10%
- 课内实验成绩(实验报告) : 10%
- 平时作业、出勤: 10%
- 考试卷面成绩(闭卷考试): 70%

第一章 绪论

1.1 什么是“运动控制系统”

1.2 运动控制系统应用及其发展

1.3 课程的特点、要求及教学安排



1.1 什么是运动控制系统

1) 认识运动控制系统

运动控制系统（**motion control system**）：控制机械运动(速度，加速度，位移等机械量)的**自动控制系统**。（解决“电能 $\leftrightarrow$ 机械能”中的控制问题）




2) 运动控制的必要性-体现在运动系统调速与控制上

■ 满足生产过程与工艺要求

 例一：车床


- 粗加工（毛坯件）：速度低，吃刀深=》控制电机工作在低速、大力矩状态
- 精加工：速度高，吃刀浅=》控制电机工作在高速、小转矩状态
- 结论：对电机转速、转矩控制要求



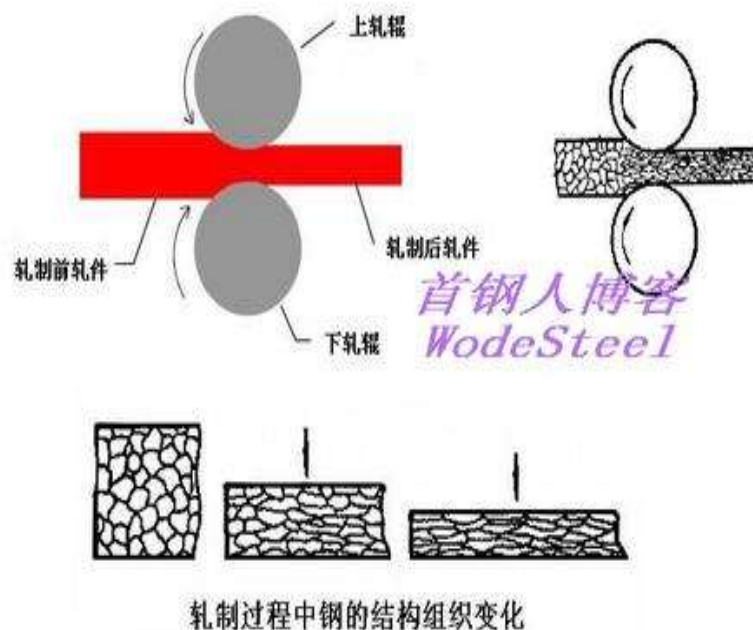- 例二：电气牵引（轻轨），电动汽车, 磁悬浮等
 - 上坡：低速、大转矩
 - 平路：高速、恒转矩
 - 下坡：再生（动能回馈）制动（非机械抱闸）

■ 例三：轧钢机

- 稳态时，**转速稳定**（钢材金属结晶结构好）
- **咬钢时动态速降要小，恢复时间短**（提高生产效率），要求**转矩动态响应快**
- 能正/反转，电动/制动运行-**四象限运行**



- 调速节能-风机水泵类负载
- 负载特性: $T_L \propto \omega_m^2 \propto n^2$
- 常规调流量方式: 电机恒速 $n=C$
风机利用挡板调流量
泵类利用阀门调流量
- 节能调结方式: 取消挡板, 阀门, 调节转速调节流量
- 节能率达20%-30%

- **调速节能-风机水泵类负载-体量非常大！！**
- 风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场所的通风换气
- 在我国，风机、泵类、压缩机和空调制冷机的用电量分别占全国用电量的10.4%、20.9%、9.4%和6%。
- 从全球范围看，电动机的用电量平均占世界各国社会总用电量的一半以上，占工业用电量的70%左右。

运动控制关键-对电能-机械能转换过程进行有效控制

必须实现：

1.给机电运动系统提供所须形态电能

- “电能形态”：电的类型，参数
- 电能形态变化称“变流”-电力电子技术

2.对机电系统实施控制-所需运动特性

- 被控制对象为电机-电机理论
- 控制以闭环、解耦为核心-控制理论

PID控制,模糊控制,矢量控制等等;

运动控制的实现与分析、设计

1) 运动控制系统构成

- 以电机为控制对象，
- 以控制器为核心（借助计算机和其他电子装置实现）
- 以功率变换装置为执行机构，
- 以自动控制理论和信息处理理论为理论基础设计组成的自动控制系统。

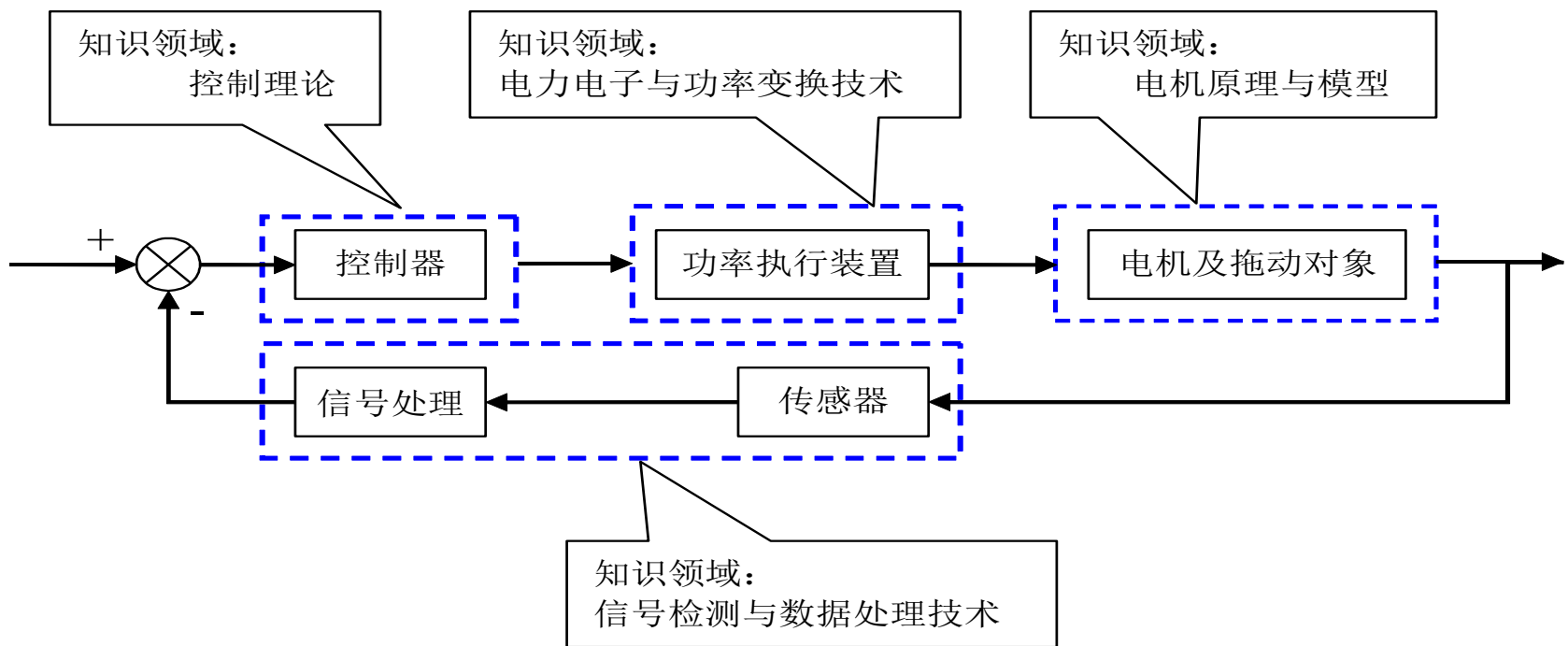


图1-2 运动控制系统及其组成

2) 知识体系

电机学、
电力电子技术
微电子技术、
计算机控制技术、
控制理论、
信号检测与处理技术

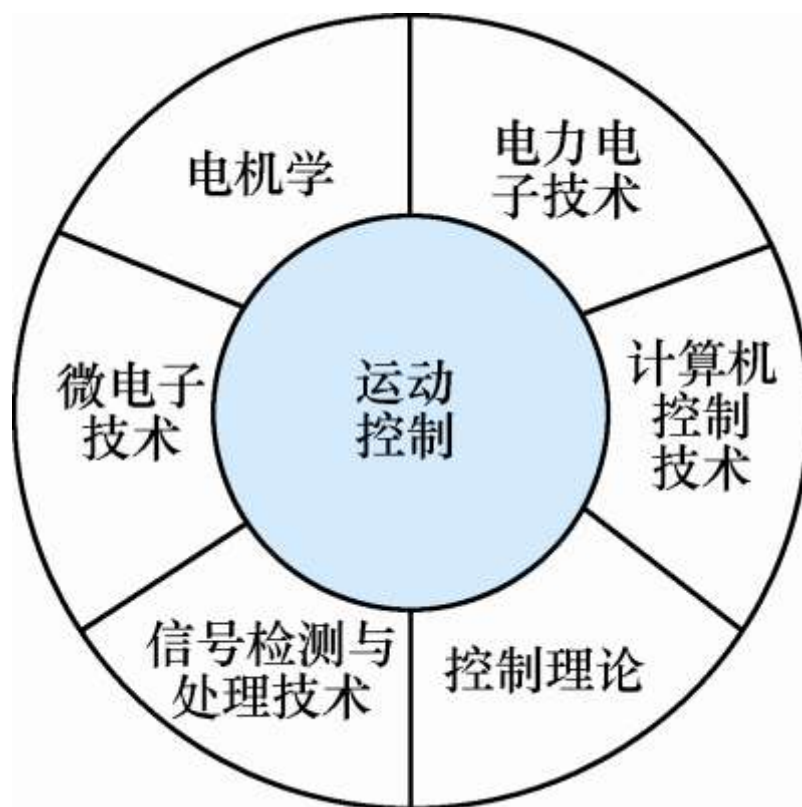


图1-1运动控制及其相关学科

3 运动控制系统的分类

- 按电机分：直流系统，交流系统；
- 按被控量分：调速系统，位置随动系统，转矩控制系统；
- 按控制器的类型分：模拟型，数字型；
- 按控制原理分：PID控制，模糊控制，矢量控制等等；
- 按闭环数分：单环，双环，多环系统，可交叉：如数字式双闭环

4 电力拖动运动控制系统的特点

- 传动功率范围大：几毫瓦到几百兆瓦；
- 调速范围宽：1：10000，每小时几转到每分钟几十万转；过渡过程快，秒级或毫秒级；
- 具有较高的动、静态性能；
- 四象限运行，能量回馈，多机协调；
- 合理地选择系统方案几乎可以适用任何电气传动场合的要求；

1.2 运动控制系统应用及其发展

1 历史


- 十九世纪末，交流电机出现，经济实用的鼠笼机，功率因数高的同步机；
- 二十世纪中，形成直流调速，交流不调速的格局；
- 二十世纪八十年代以前，只有直流传动；
- 二十世纪后期，交流调速兴起，原来格局打破。
- 二十一世纪，交流调速系统应用范围不断扩大，伺服系统应用越来越多

2 运动控制的主要应用领域

- 机器人
- 工业：机械加工，冶金，造纸，机械手，机械运输等。
- 军事装备：随动系统（兵器，雷达）
- 交通工具：电力机车，电动汽车，舰船的电驱动系统
- 民用：电梯，医疗设备，娱乐，家电

3 运动控制系统发展的助推器

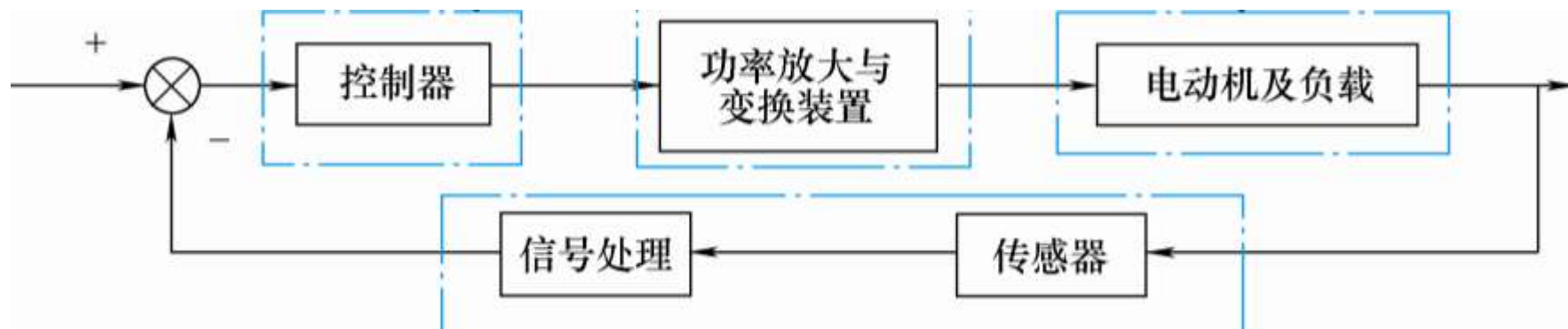- 微处理器，SOC (System on Chip) 的发展
- 电力电子器件的发展
- 控制理论的发展
 - 经典控制方法：反馈控制，PID
 - 现代控制理论：多变量，状态观测



4 现代的运动控制系统

- 驱动的交流化和超高速、超大型化、超小型化
- 系统实现集成化
- 控制数字化、智能化和网络化

5. 课程的核心内容：

- 一个主题：运动控制系统（直流=》交流）；
- 主线：不断改进系统以提高系统性能，从提高静态性能到追求动态性能

研究控制系统时要关注：

- 稳定性，动静态特性；
- 系统的分析方法、控制方法和设计方法；
- 与系统的实现相关的电力电子技术、控制理论、计算机技术、信号处理等相关理论与技术。
- 特点：综合性, 工程性, 理论与实践相结合.

1.3 运动控制系统转矩控制规律

□ 运动控制系统的基本运动方程式

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - D\omega_m - K\theta_m$$

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m$$

1.3 运动控制系统转矩控制规律

- 忽略阻尼转矩和扭转弹性转矩，运动控制系统的简化运动方程式

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L$$

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m$$

1.3 运动控制系统转矩控制规律

□ 转矩控制是运动控制的根本问题

要控制转速和转角，唯一的途径就是控制电动机的电磁转矩，使转速变化率按人们期望的规律变化。

1.3 运动控制系统转矩控制规律

□ 磁链控制同样重要

为了有效地控制电磁转矩，充分利用电机铁芯，在一定的电流作用下尽可能产生最大的电磁转矩，必须在控制转矩的同时也控制磁通（或磁链）。

1.4 生产机械的负载转矩特性

- 生产机械的负载转矩是一个必然存在的不可控扰动输入。
- 归纳出几种典型的生产机械负载转矩特性，实际负载可能是多个典型负载的组合，应根据实际负载的具体情况加以分析。

恒转矩负载

□ 负载转矩的大小恒定，称作恒转矩负载

a) 位能性恒转矩负载

b) 反抗性恒转矩负载

$$T_L = \text{常数}$$

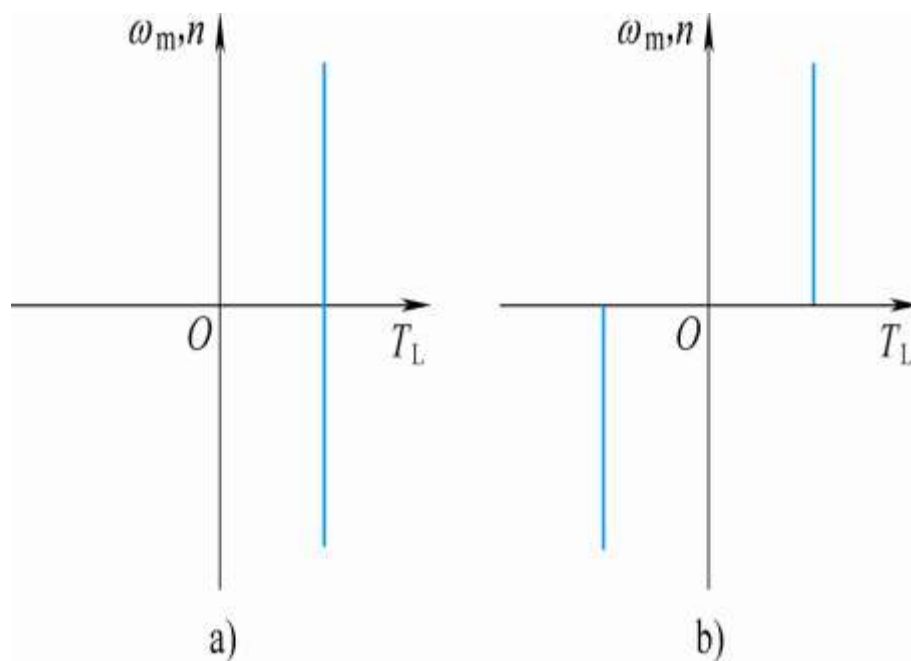


图1-3 恒转矩负载

恒功率负载

- 负载转矩与转速成反比，而功率为常数，称作恒功率负载

$$T_L = \frac{P_L}{\omega_m} = \frac{\text{常数}}{\omega_m}$$

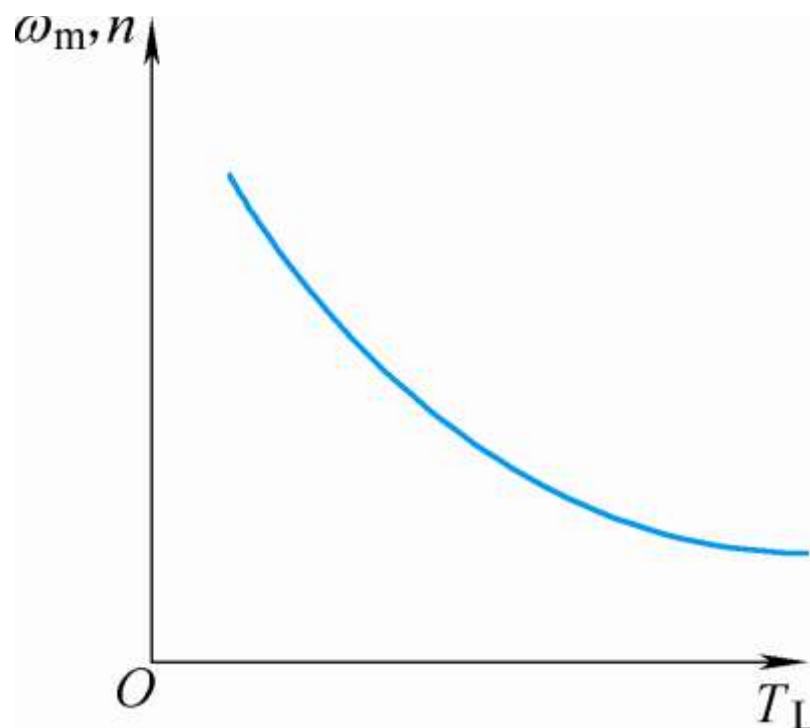


图1-4 恒功率转矩负载

风机、泵类负载

- ❑ 负载转矩与转速的平方成正比，称作风机、泵类负载

$$T_L \propto \omega_m^2 \propto n^2$$


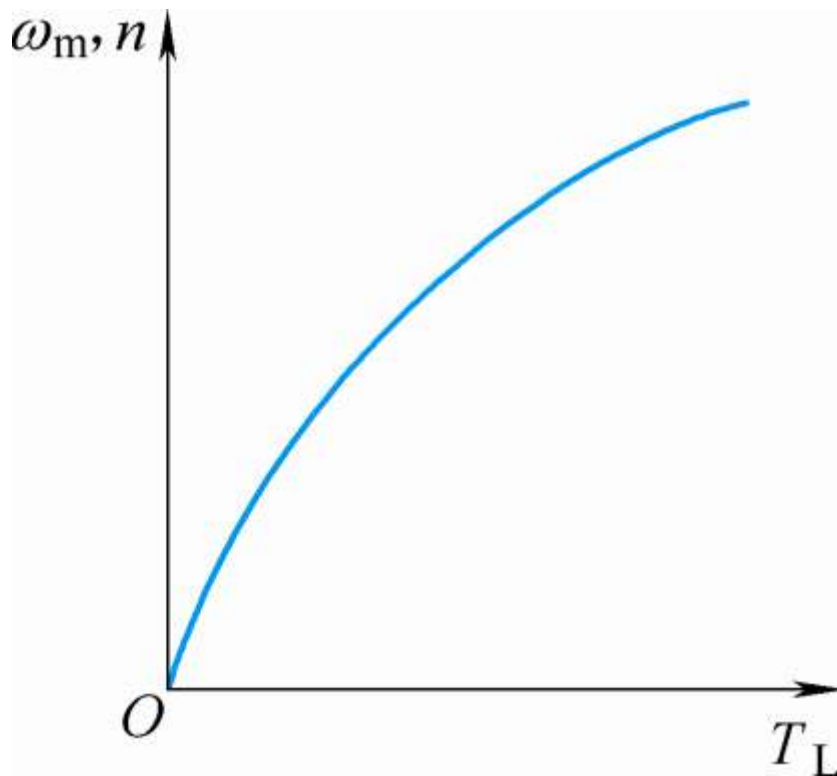


图1-5 风机、泵类负载

直流电动机复习

- 思考直流电动机是怎样转动起来的？拖动恒转矩负载时稳态？

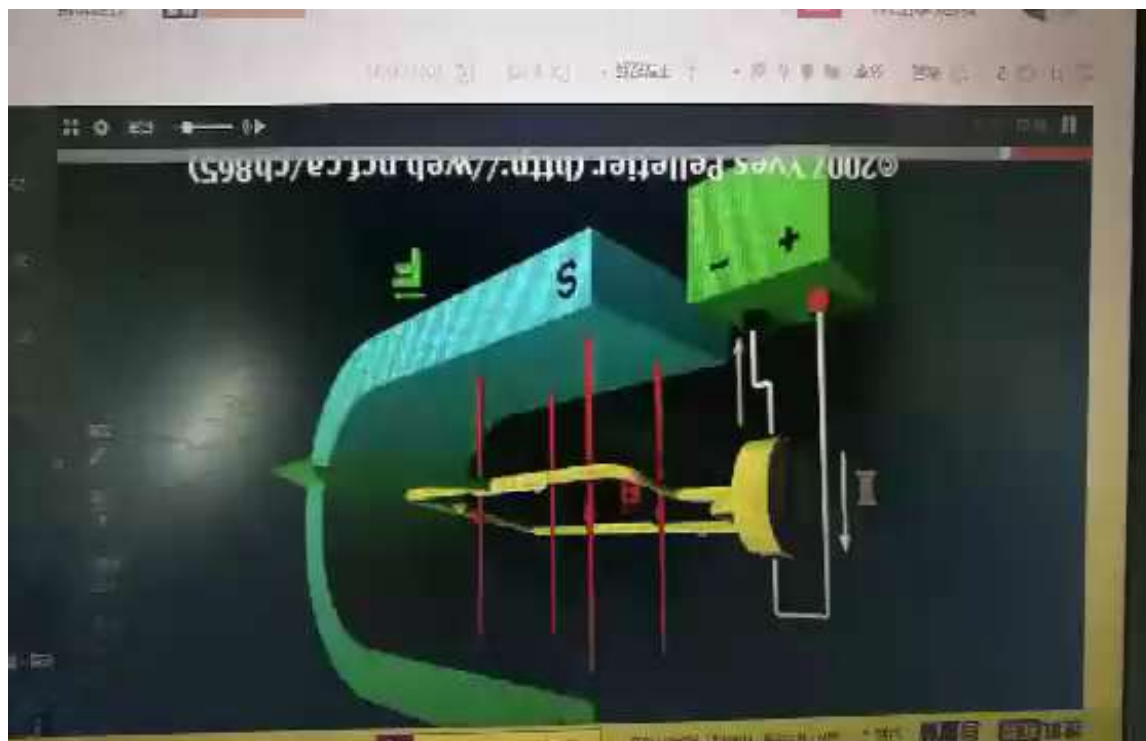

直流电动机的稳态特性

$$n = \frac{U - IR}{K_e \Phi}$$

式中

n ——转速（r/min）； U ——电枢电压（V）；

I ——电枢电流（A）； R ——电枢回路总电阻（ Ω ）；

Φ ——励磁磁通（Wb）；

K_e ——由电机结构决定的电动势常数。

调节直流电动机转速的方法

- (1) 调节电枢供电电压;
- (2) 减弱励磁磁通;
- (3) 改变电枢回路电阻。

自动控制的直流调速系统往往以变压调速为主。

$$n = \frac{U - IR}{K_e \Phi}$$

第2章

转速开环控制的直流调速系统

内 容 提 要

- 晶闸管整流器-直流电动机系统的工作原理及调速特性
- PWM变换器-直流电动机系统的工作原理及调速特性
- 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

2.1 晶闸管整流器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- 触发脉冲相位控制
- 电流脉动及波形断续问题
- 晶闸管整流器-直流电动机系统的机械特性
- 晶闸管触发和整流装置的传递函数
- 晶闸管整流器--直流电动机系统的可逆运行

2.1.1 触发脉冲相位控制

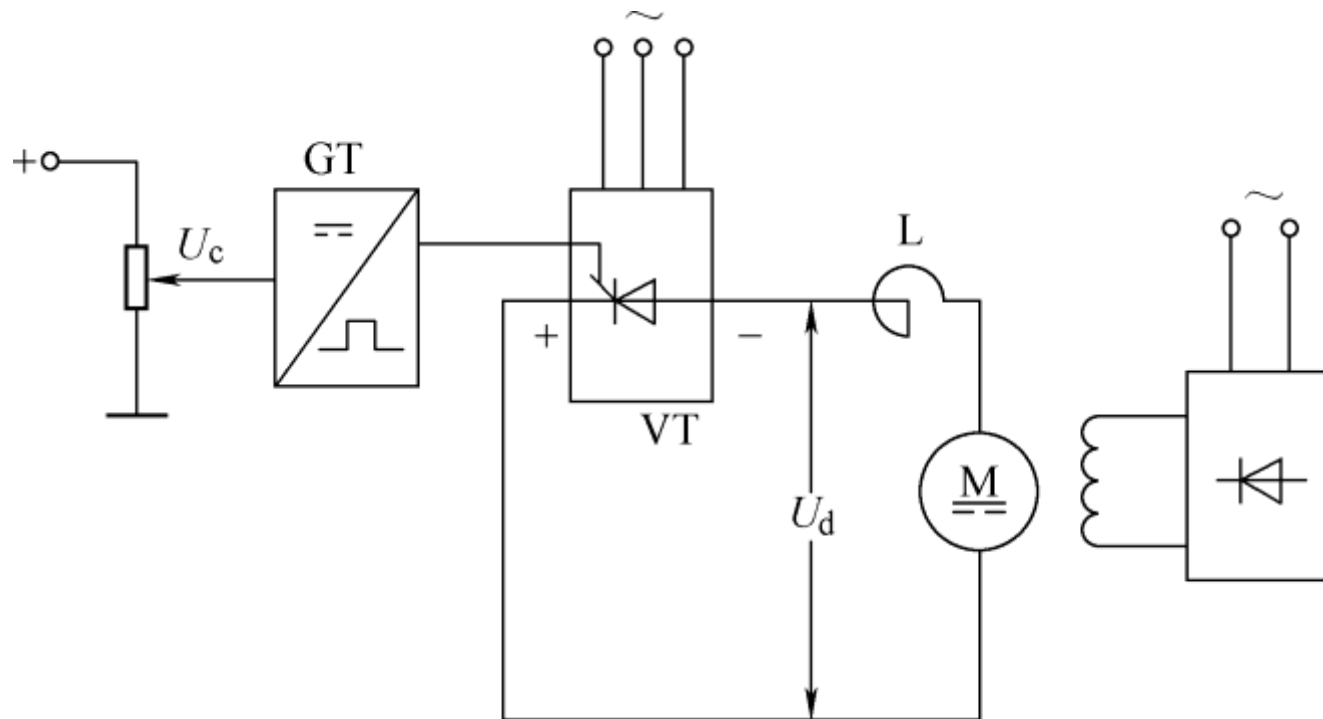


图2—1 晶闸管整流器-电动机调速系统
(V-M系统) 原理图

在理想情况下， U_d 和 U_c 之间呈线性关系：

$$U_d = K_s U_c \quad (2-1)$$

式中， U_d ——平均整流电压，

U_c ——控制电压，

K_s ——晶闸管整流器放大系数。

1. 触发脉冲相位控制

- 调节控制电压 U_c ,



- 移动触发装置GT输出脉冲的相位,



- 改变可控整流器VT输出瞬时电压 u_d 的波形, 以及输出平均电压 U_d 的数值。

$$u_{d0} = E + i_d R + L \frac{di_d}{dt} \quad (2-2)$$

式中 E ——电动机反电动势(V);
 i_d ——整流电流瞬时值(A);
 L ——主电路总电感(H);
 R ——主电路总电阻(Ω), ;

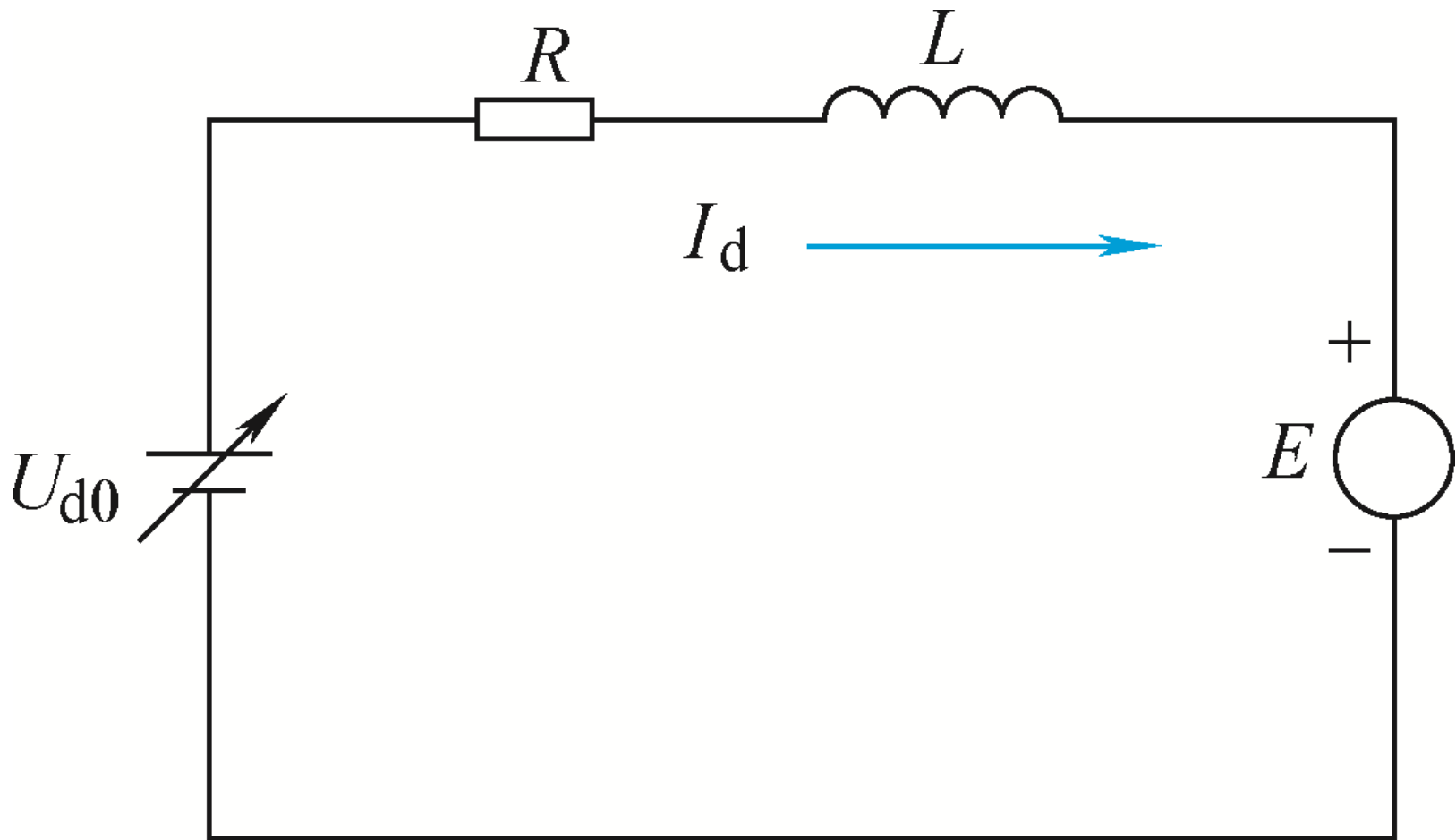


图2-2 V-M系统主电路的等效电路图

- 对于一般的全控整流电路，当电流波形连续时，可用下式表示

$$U_{d0} = f(\alpha)$$

$$U_{d0} = \frac{m}{\pi} U_m \sin \frac{\pi}{m} \cos \alpha \quad (2-3)$$

式中， α ——从自然换相点算起的触发脉冲控制角；

U_m —— $\alpha=0$ 时的整流电压波形峰值；

m ——交流电源一周内的整流电压脉波数。

表2-1不同整流电路的整流电压波峰值、脉冲数及平均整流电压

整流电路	单相全波	三相半波	三相桥式 (全波)
U_m	$\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{6}U_2$
m	2	3	6
U_{d0}	$0.9U_2 \cos \alpha$	$1.17U_2 \cos \alpha$	$2.34U_2 \cos \alpha$

2. 电流脉动及其波形的连续与断续

- 在整流变压器二次侧额定相电压 u_2 的瞬时值大于反电动势 E 时，晶闸管才可能被触发导通。
- 导通后如果 u_2 降低到 E 以下，靠电感作用可以维持电流 i_d 继续流通。
- 由于电压波形的脉动，造成了电流波形的脉动。

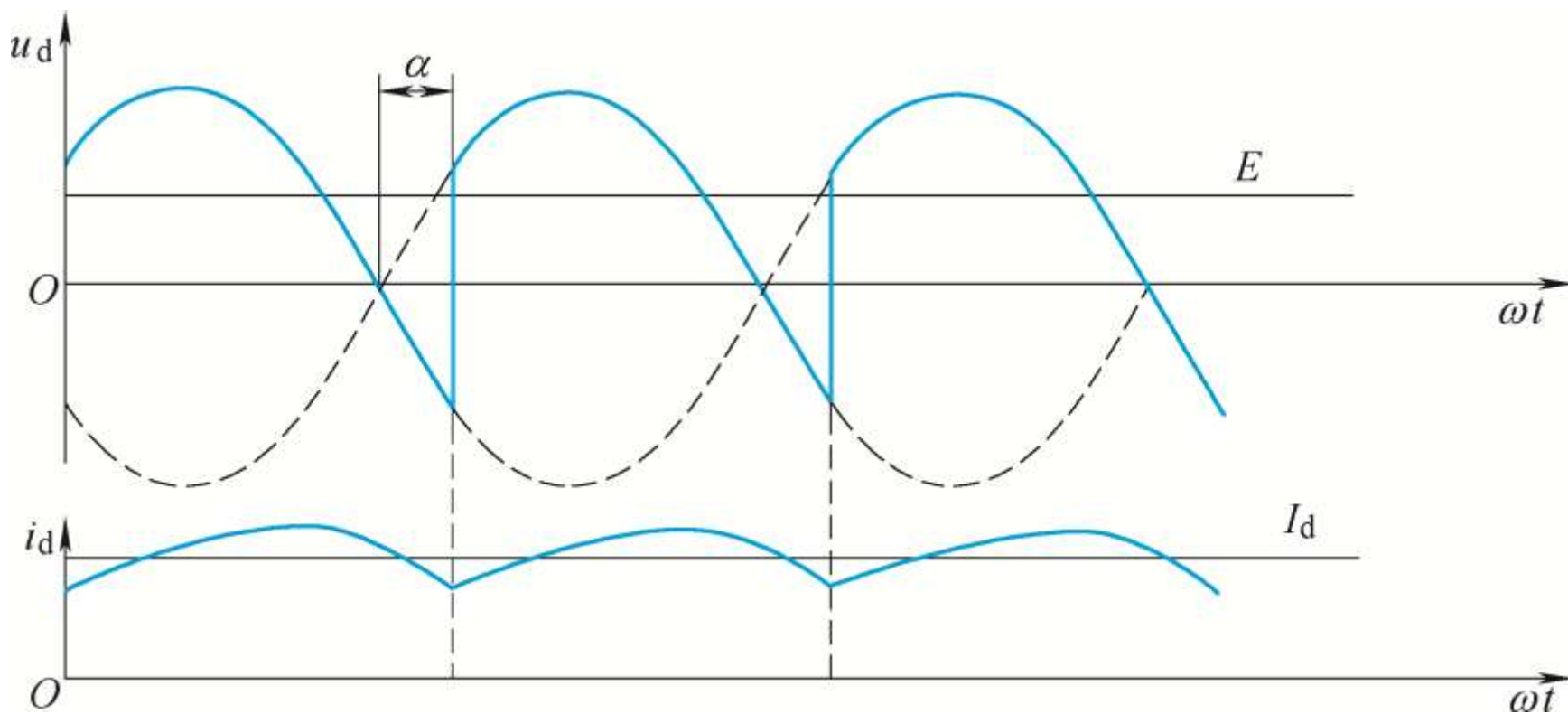


图2-3 带负载单相全控桥式整流电路的输出电压和电流波形


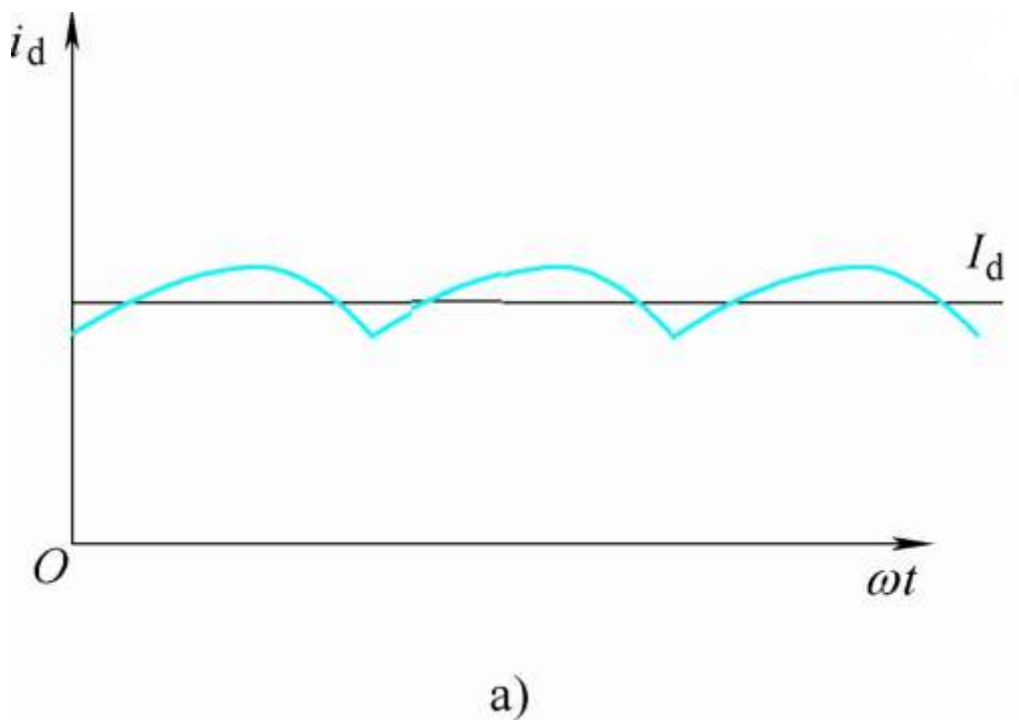


图2—4 V-M系统的电流波形
(a) 电流连续

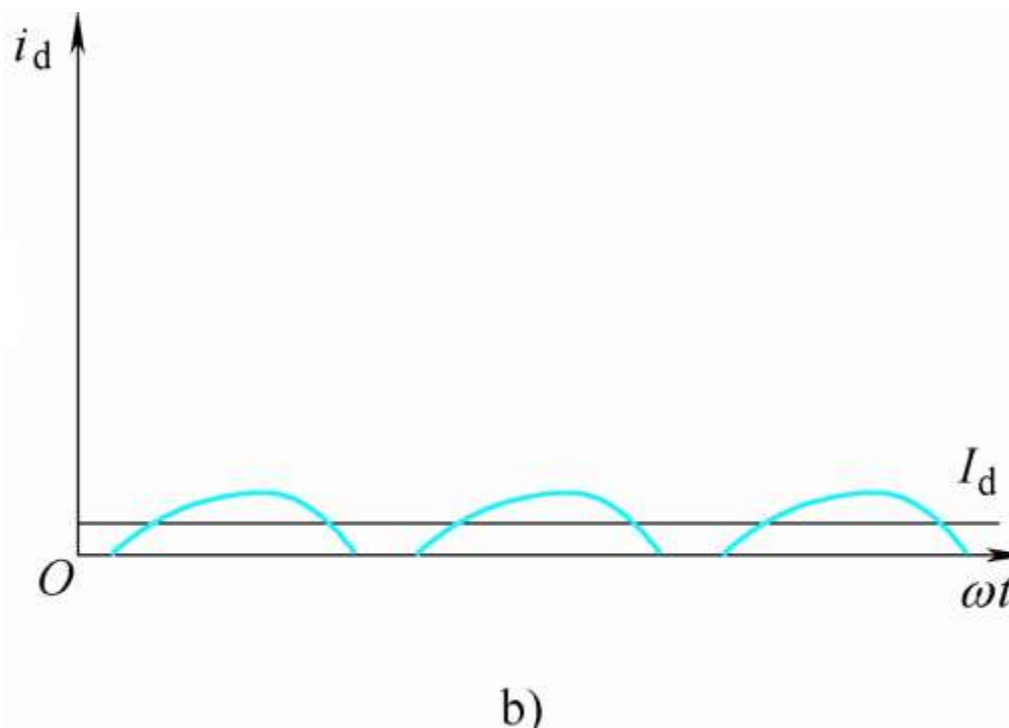在 I_d 上升阶段，
电感储能；
在 I_d 下降阶段，
电感中的能量将
释放出来维持电
流连续。



当负载电流较小时，电感中的储能较少，等到 I_d 下降到零时，造成电流波形断续。

图2—4 V-M系统的电流波形
(b) 电流断续

抑制电流脉动的措施

- (1) 增加整流电路相数，或采用多重化技术；
- (2) 设置电感量足够大的平波电抗器。

3. 晶闸管整流器-电动机系统的机械特性

- 当电流波形连续时，V-M系统的机械特性方程式为

$$n = \frac{1}{C_e} (U_{d0} - I_d R) \quad (2-7)$$

式中， C_e ——电动机在额定磁通下的电动势系数

$$C_e = K_e \phi_N$$

$$n = \frac{1}{C_e} (U_{d0} - I_d R) \quad U_d = K_s U_c$$


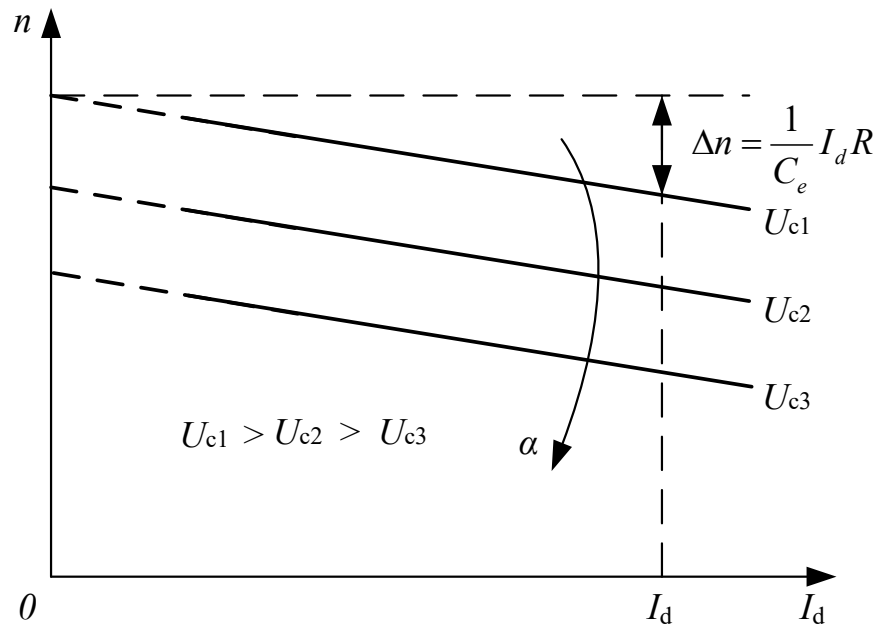


图2-5 电流连续时V-M系统的机械特性

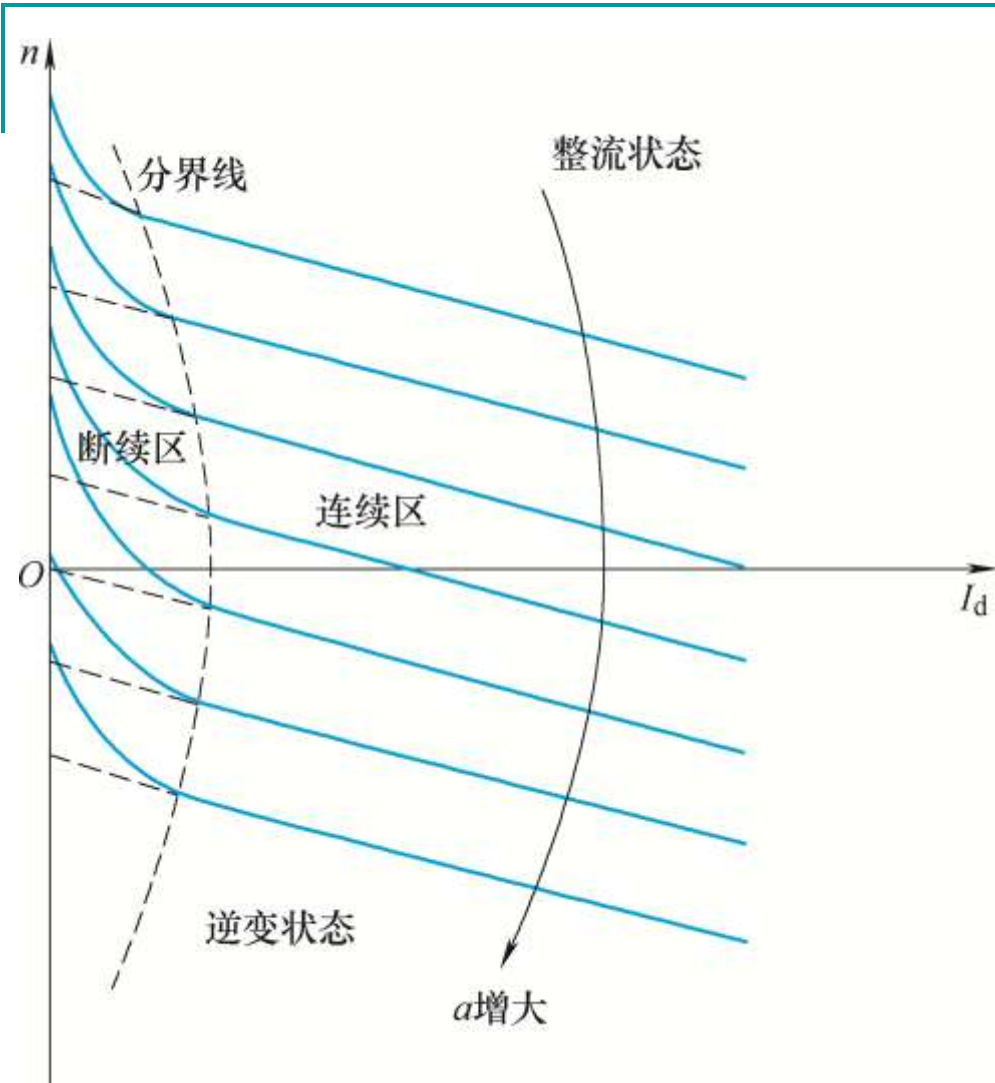

在电流连续区，显示出较硬的机械特性；

在电流断续区，机械特性很软，理想空载转速翘得很高。

图2—6 V-M系统机械特性

- 当电流断续时，由于非线性因素，机械特性方程要复杂得多。
- 电流断续区与电流连续区的分界线是 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 的曲线，当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时，电流便开始连续了。

θ —— 一个电流脉波的导通角。

4. 晶闸管触发和整流装置的放大系数和传递函数

- 晶闸管触发电路和整流电路的特性是非线性的。
- 在设计调速系统时，只能在一定的工作范围内近似地看成线性环节，
- 得到了它的放大系数和传递函数后，用线性控制理论分析整个调速系统。

放大系数的计算

$$K_s = \frac{\Delta U_d}{\Delta U_c} \quad (2-12)$$


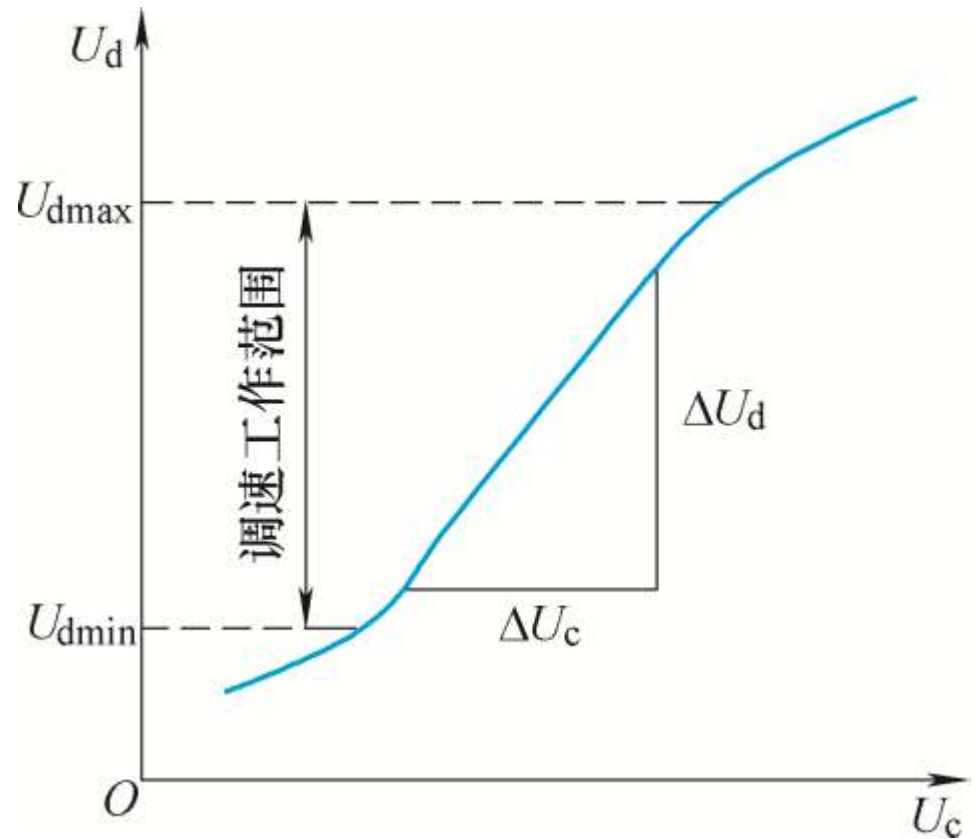


图2-7 晶闸管触发与整流装置的输入输出特性和 K_s 的测定

- 晶闸管触发和整流装置的输入量是 ΔU_c ，输出量是 ΔU_d ，晶闸管触发和整流装置的放大系数 K_s 可由工作范围内的特性斜率决定。
- 如果没有得到实测特性，也可根据装置的参数估算。

失控时间和纯滞后环节

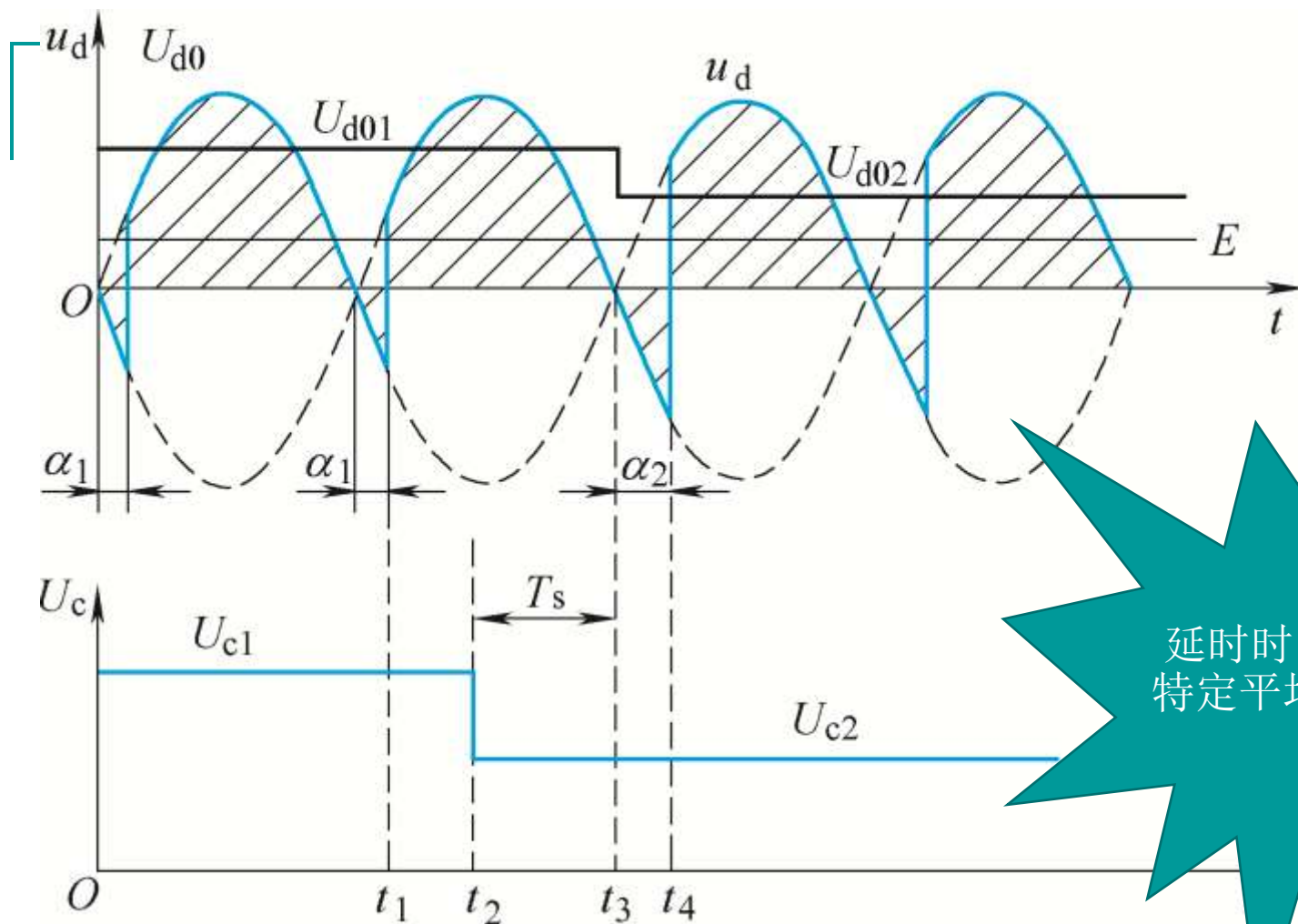- 滞后作用是由晶闸管整流装置的失控时间引起的。
- 失控时间是个随机值。
- 最大失控时间是两个相邻自然换相点之间的时间，它与交流电源频率和晶闸管整流器的类型有关。



延时时间是针对
特定平均电压的！

图2—8 晶闸管触发与整流装置的失控时间

最大失控时间

$$T_{s\max} = \frac{1}{mf} \quad (2-12)$$

式中, f ——交流电源频率(Hz),

m ——一周内整流电压的脉波数。

平均失控时间

$$T_s = \frac{1}{2} T_{s\max}$$

表2-2 晶闸管整流器的失控时间 ($f=50\text{Hz}$)

整流电路形式	最大失控时间 $T_{smax}(\text{ms})$	平均失控时间 $T_s(\text{ms})$
单相半波	20	10
单相桥式 (全波)	10	5
三相半波	6.67	3.33
三相桥式	3.33	1.67

晶闸管触发电路与整流装置的传递函数

- 滞后环节的输入为阶跃信号 $1(t)$ ，输出要隔一定时间后才出现响应 $1(t-T_s)$ 。
- 输入输出关系为：

$$U_{d0} = K_s U_c \times 1(t - T_s)$$

- 传递函数为

$$W_s(s) = \frac{U_{d0}(s)}{U_c(s)} = K_s e^{-T_s s} \quad (2-13)$$


传递函数的近似处理

■ 按泰勒级数展开，可得


$$W_s(s) = K_s e^{-T_s s} = \frac{K_s}{e^{-T_s s}} = \frac{K_s}{1 + T_s s + \frac{1}{2!} T_s^2 s^2 + \frac{1}{3!} T_s^3 s^3 + \dots}$$

- 依据工程近似处理的原则，可忽略高次项，把整流装置近似看作一阶惯性环节
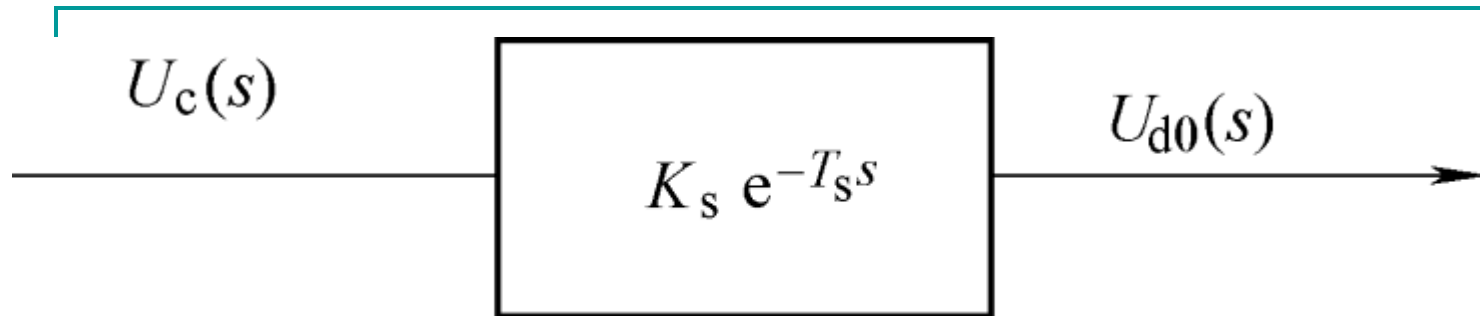
$$W_s(s) \approx \frac{K_s}{1 + T_s s} \quad (2-15)$$



a) 准确的

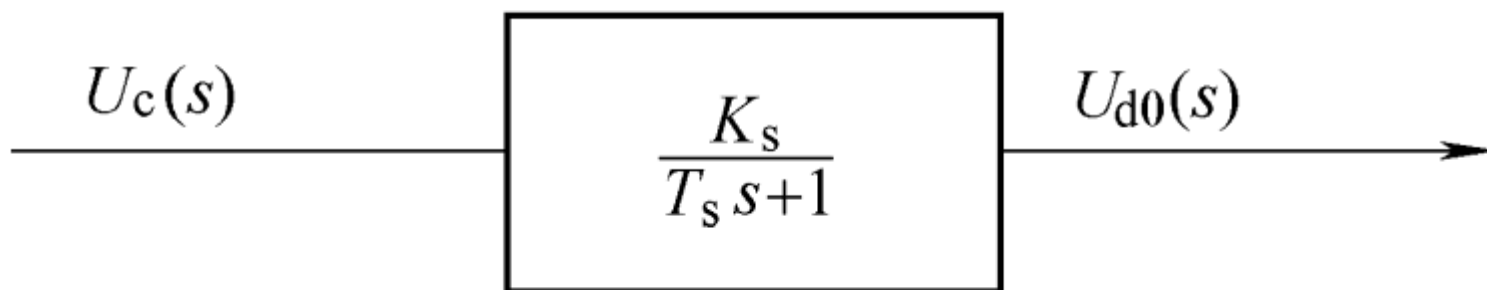

b) 近似的


图2—9 晶闸管触发与整流装置动态结构图

5. 晶闸管整流器运行中存在的问题

- (1) 晶闸管是单向导电的。
- (2) 晶闸管对过电压、过电流和过高的 du/dt 与 di/dt 都十分敏感。
- (3) 晶闸管的导通角变小时会使得系统的功率因数也随之减少，称之为“电力公害”。



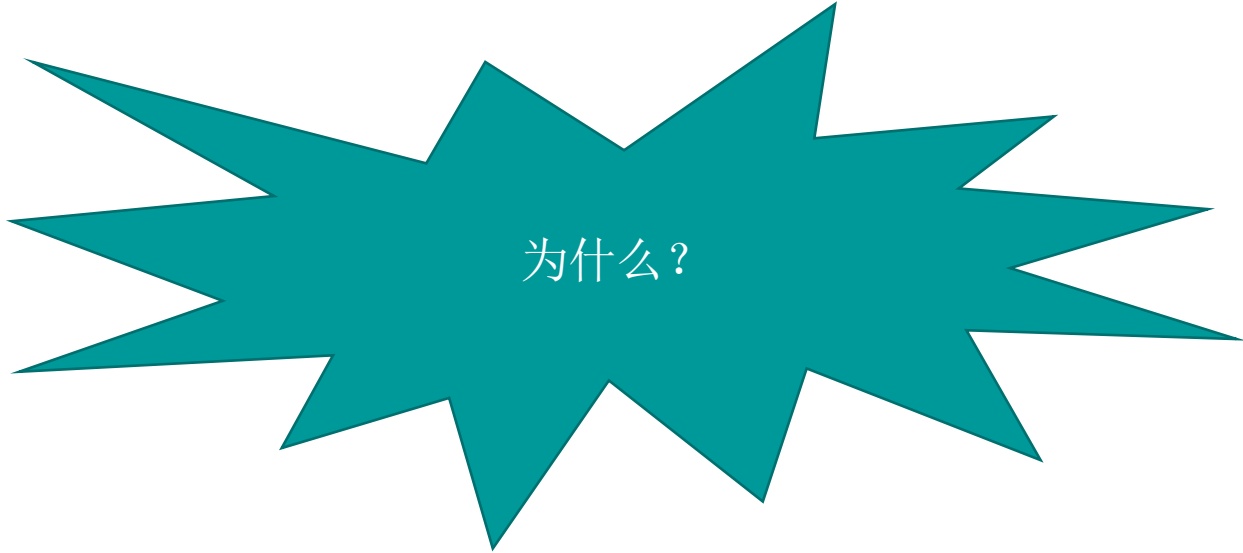
2.2 直流PWM变换器-电动机系统

- 直流PWM变换器由全控型电力电子器件构成，采用脉冲宽度调制控制方式。
- 在中、小容量的高动态性能系统中，直流PWM调速系统已经完全取代了V-M系统



为什么？

图2-10 简单的不可逆PWM变换器-直流电动机系统

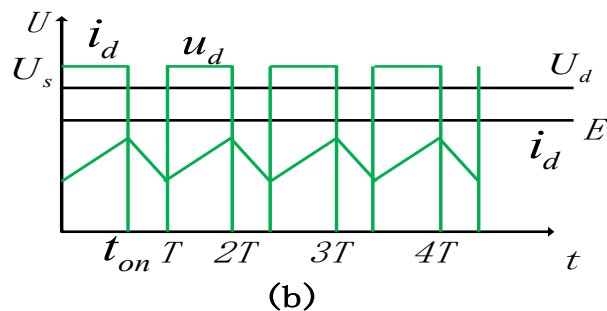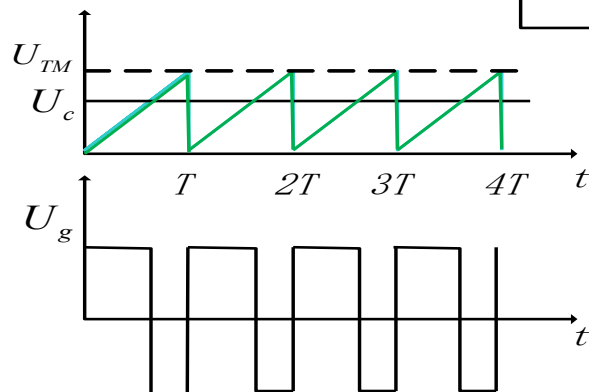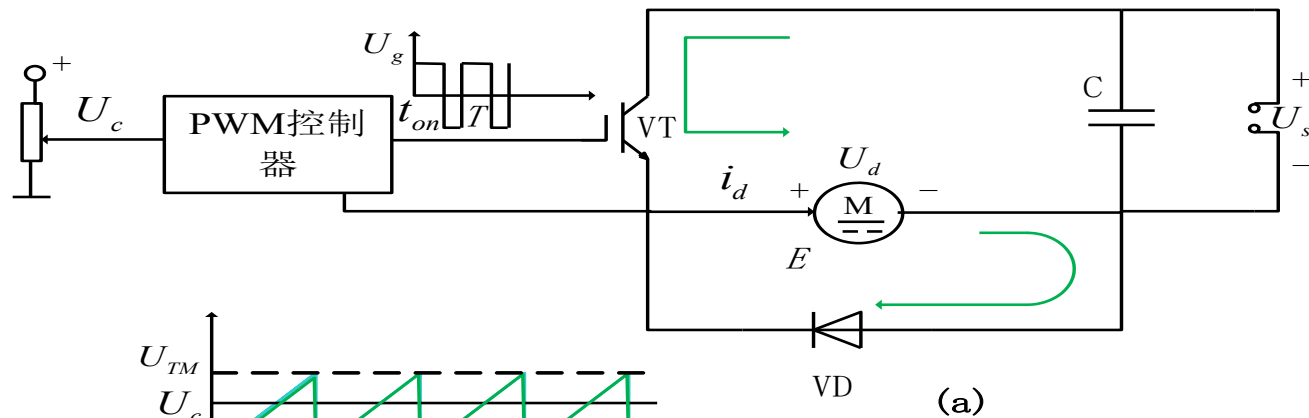

只能正向电动！！

1. PWM变换器的工作状态和电压、电流波形

- 脉宽调制变换器的作用是：用脉冲宽度调制的方法，把恒定的直流电源电压调制成频率一定、宽度可变的脉冲电压序列，从而可以改变平均输出电压的大小，以调节电动机转速。
- PWM变换器电路有多种形式，总体上可分为不可逆与可逆两大类。

- 在一个开关周期 T 内，
- 当 $0 \leq t < t_{on}$ 时， U_g 为正， VT 饱和导通，电源电压 U_s 通过 VT 加到直流电动机电枢两端。
- 当 $t_{on} \leq t < T$ 时， U_g 为负， VT 关断，电枢电路中的电流通过续流二极管 VD 续流，直流电动机电枢电压近似等于零。

- 直流电动机电枢两端的平均电压为

$$U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s = \rho U_s \quad (2-16)$$

- 改变占空比 $\rho (0 \leq \rho \leq 1)$ ，即可实现直流电动机的调压调速。


$$\rho = \frac{t_{on}}{T} = \frac{U_c}{U_{TM}} \quad U_d = \frac{U_c}{U_{TM}} U_s = K_s U_c$$

- 令 $\gamma = \frac{U_d}{U_s}$ 为PWM电压系数，则在不可逆PWM变换器中

$$\gamma = \rho$$

- 不可逆PWM变换器-直流电动机系统不允许电流反向,
- 续流二极管 VD 的作用只是为 i_d 提供一个续流的通道。
- 在转速向低调节时,要减小占空比,使 U_d 下降,当 U_d 小于反电动势时, 电流衰减到零
直流就会断续, 出现和相控整流器同样的问题, 如何解决呢?


- 如果要实现电动机的制动，必须为其提供反向电流通路。

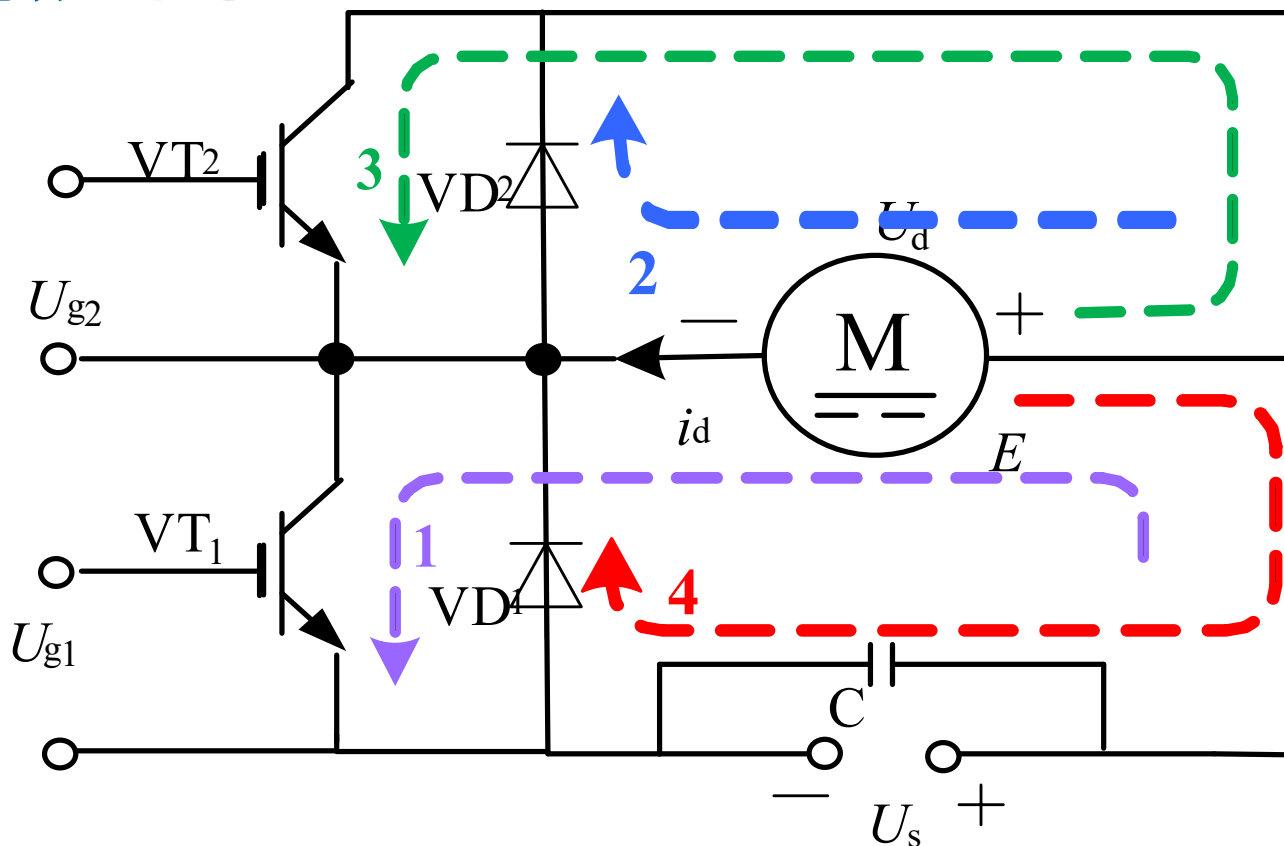


(a)

图2-12 有制动电流通路的不可逆PWM变换器-直流电动机系统

一般电动状态

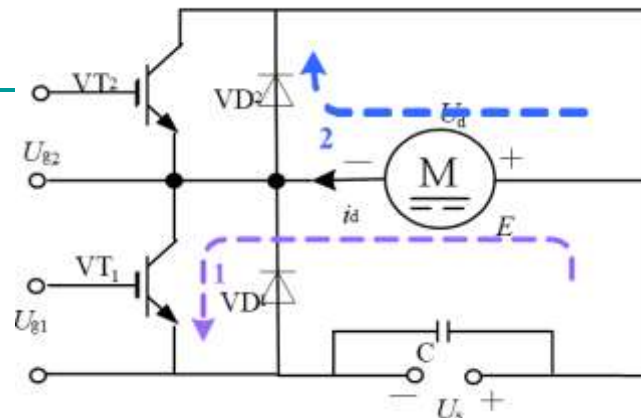

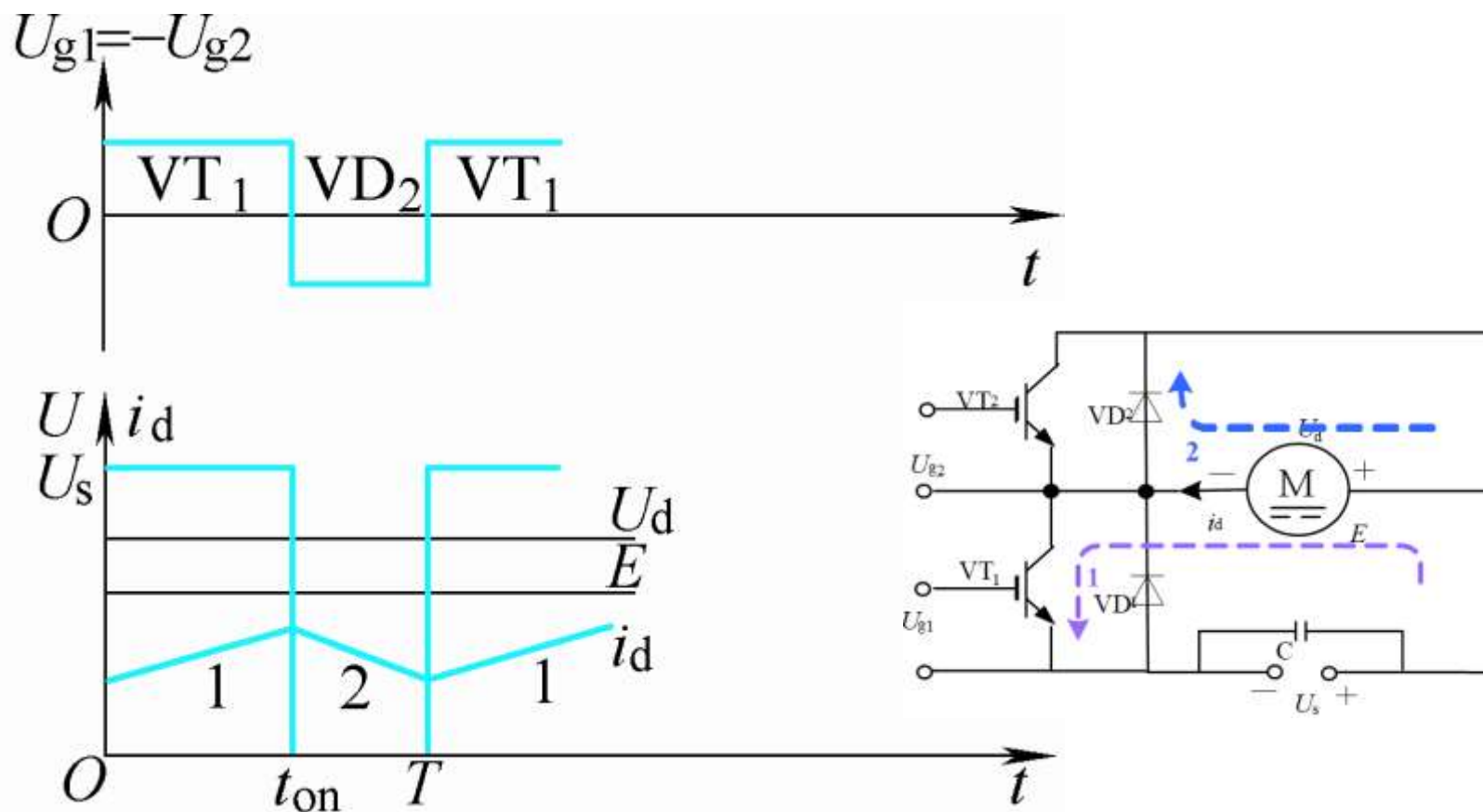
- 在一般电动状态中， i_d 始终为正值（其正方向示于图2-12(a)中）。
- 在 $0 \leq t < t_{on}$ 期间， VT_1 导通， VT_2 关断。电流 i_d 沿图中的回路1流通。
- 在 $t_{on} \leq t < T$ 期间， VT_1 关断， i_d 沿回路2经二极管 VD_2 续流。
- VT_1 和 VD_2 交替导通， VT_2 和 VD_1 始终关断。





b) 一般电动状态的电压、电流波形

图2-12 有制动电流通路的不可逆PWM变换器-直流电动机系统

制动状态

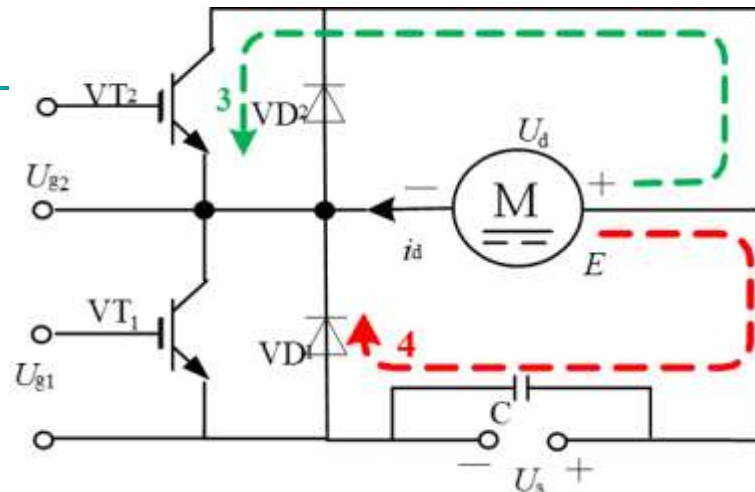

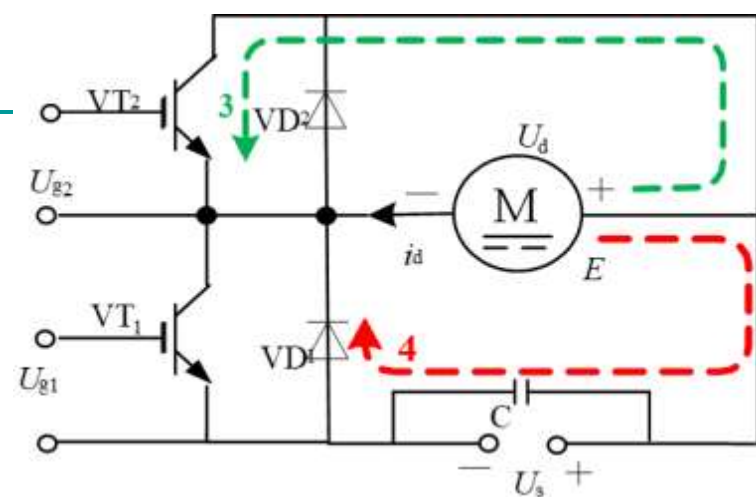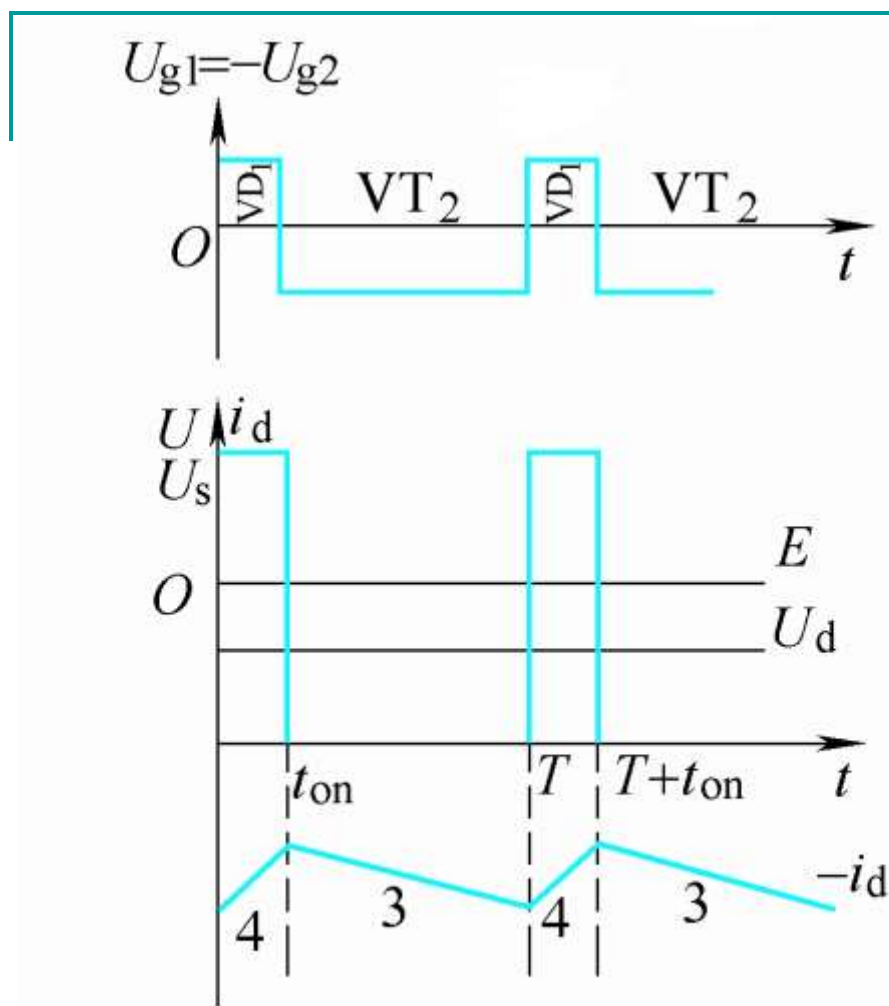- 在 $t_{on} \leq t < T$ 期间， V_{g2} 为正， VT_2 导通，在感应电动势 E 的作用下，反向电流沿回路3能耗制动。
- 在 $T \leq t < T + t_{on}$ （即下一周期的 $0 \leq t < t_{on}$ ）期间， V_{g2} 为负， VT_2 关断， $-i_d$ 沿回路4经 VD_1 续流，向电源回馈能量。
- VT_2 和 VD_1 交替导通， VT_1 和 VD_2 始终关断。



U_{g1} 的正脉冲比
负脉冲窄，


$$E > U_d$$

i_d 始终为负。


c) 制动状态的电压、电流波形

图2-12 有制动电流通路的不可逆PWM变换器-直流电动机系统


轻载电动状态

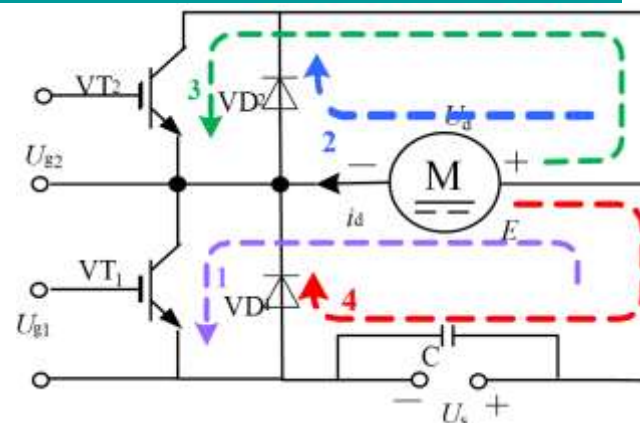

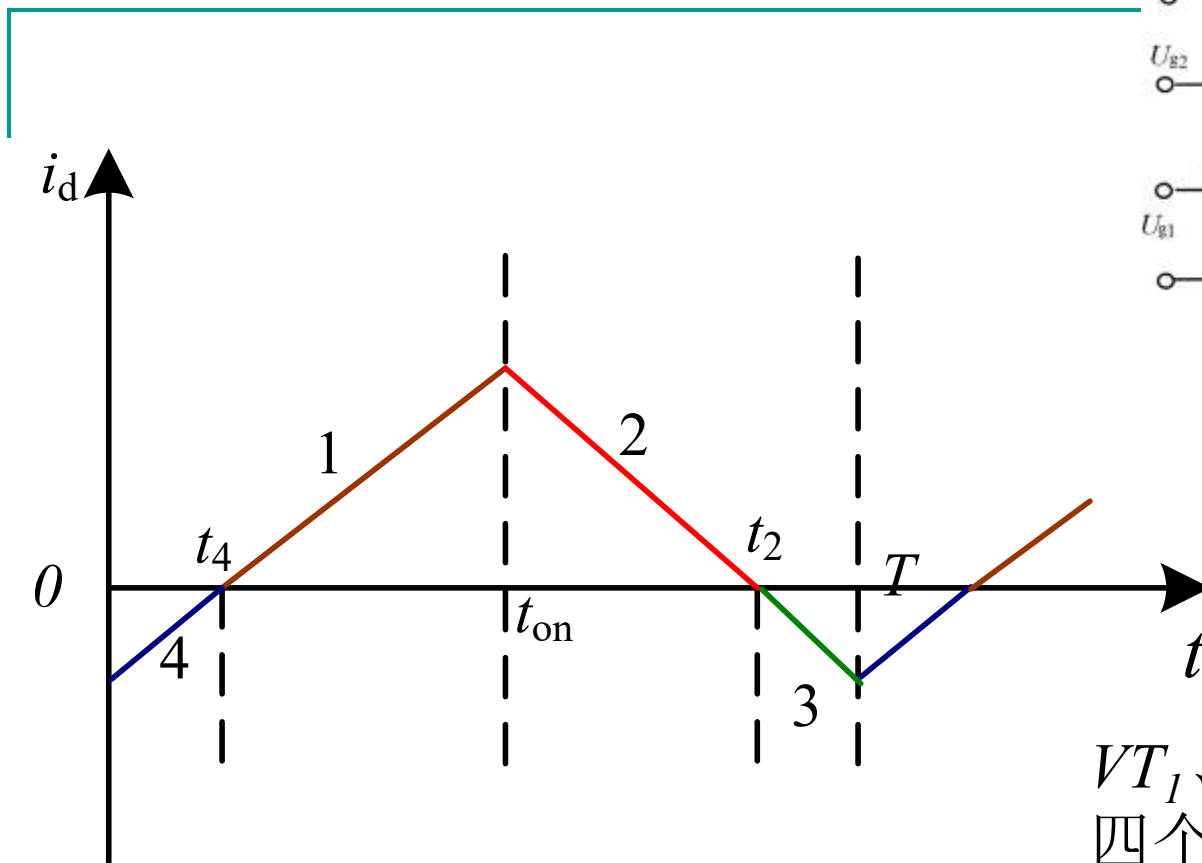- 在 VT_1 关断后, i_d 经 VD_2 续流。
- 还没有到达周期 T , 电流已经衰减到零,
- 在 $t=t_2$ 时刻, VT_2 导通, 使电流反向, 产生局部时间的制动作用。
- 轻载时, 电流可在正负方向之间脉动, 平均电流等于负载电流, 一个周期分成四个阶段。



(d) 轻载电动状态的电流波形

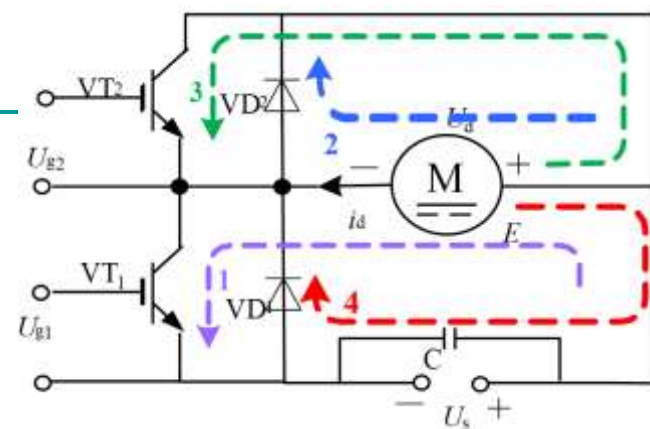

VT_1 、 VD_2 、 VT_2 和 VD_1
四个管子轮流导通。

图2-12 有制动电流通路的不可逆PWM变换器-直流电动机系统

有制动电流通路的 不可逆PWM-直流电动机系统

- 为什么不可逆？
- 平均电压 U_d 始终大于零，电流虽然能够反向，而电压和转速仍不能反向。
- 如果要求转速反向，需要再增加VT和VD，构成可逆的PWM变换器-直流电动机系统，如图2-13所示。

桥式可逆PWM变换器


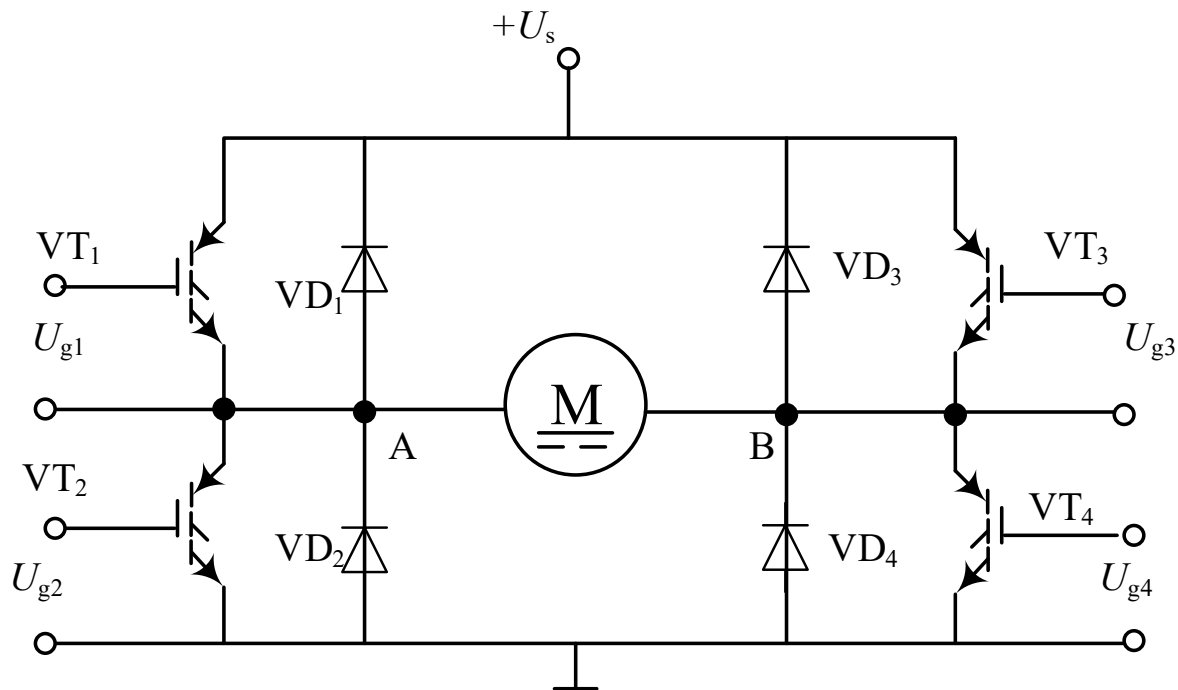


图2-13 桥式可逆PWM变换器电路

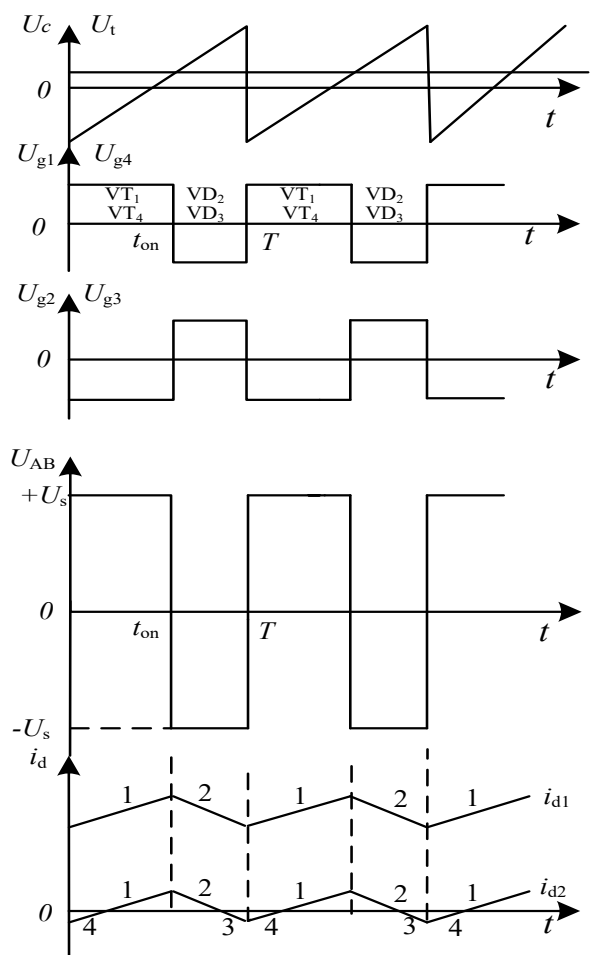

在一个开关周期内，

■ 当 $0 \leq t < t_{\text{on}}$ 时， $U_{\text{AB}} = U_{\text{S}}$ ，电枢电流 i_{d} 沿回路1流通；

■ 当 $t_{\text{on}} \leq t < T$ 时，驱动电压反号， i_{d} 沿回路2经二极管续流， $U_{\text{AB}} = -U_{\text{S}}$ 。

■ $t_{\text{on}} > \frac{T}{2}$ ， U_{AB} 的平均值为正，电动机正转；反之则反转。

■ $t_{\text{on}} = \frac{T}{2}$ ，平均输出电压为零，电动机停止。

图2-14 双极式控制可逆PWM变换器的驱动电压、输出电压和电流波形

桥式可逆PWM变换器

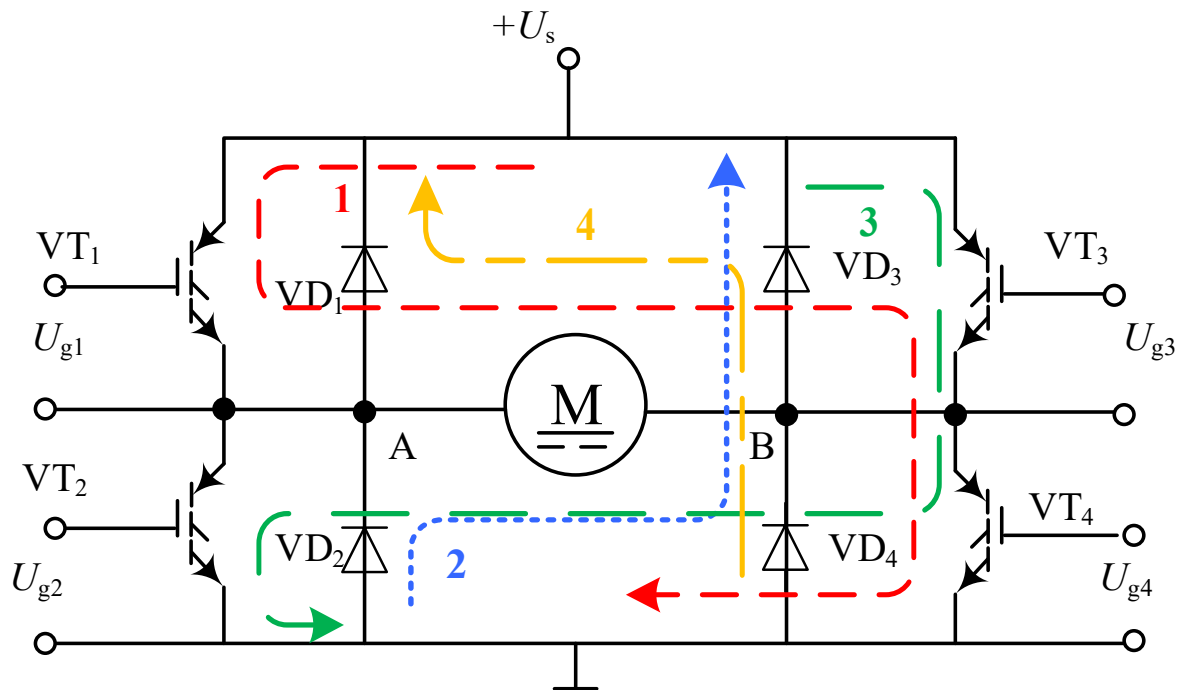


图2-13 桥式可逆PWM变换器电路

- 电流波形存在两种情况。
- 电动机负载较重的情况时，负载电流 i_{d1} 大，在续流阶段电流仍维持正方向，电动机始终工作在第I象限的电动状态。
- 负载很轻时，平均电流小，在续流阶段电流很快衰减到零，于是二极管终止续流，而反向开关器件导通，电枢电流反向，电动机处于制动状态。 i_{d2} 电流中的线段3和4是工作在第II象限的制动状态。
- 电枢电流的方向决定了电流是经过续流二极管还是经过开关器件流动。

- 双极式控制可逆PWM变换器的输出平均电压为

$$U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s - \frac{T - t_{on}}{T} U_s = \left(\frac{2t_{on}}{T} - 1 \right) U_s$$
$$\rho = \frac{t_{on}}{T} = \frac{U_c + U_{TM}}{2U_{TM}} \quad U_d = \frac{U_c}{U_{TM}} U_s = K_s U_c \quad (2-21)$$

- 占空比 ρ 和电压系数 γ 的关系为


$$\gamma = 2\rho - 1$$

- 当 $\rho > 1/2$ 时, γ 为正, 电动机正转; 当 $\rho < 1/2$ 时, γ 为负, 电动机反转; 当 $\rho = 1/2$ 时, $\gamma = 0$, 电动机停止。

- 双极式控制的桥式可逆PWM变换器有下列优点：
 - (1) 电流一定连续；
 - (2) 可使电动机在四象限运行；
 - (3) 电动机停止时有微振电流，能消除静磨擦死区；
 - (4) 低速平稳性好，系统的调速范围大；
 - (5) 低速时，每个开关器件的驱动脉冲仍较宽，有利于保证器件的可靠导通。

■ 双极式控制方式的不足之处是：

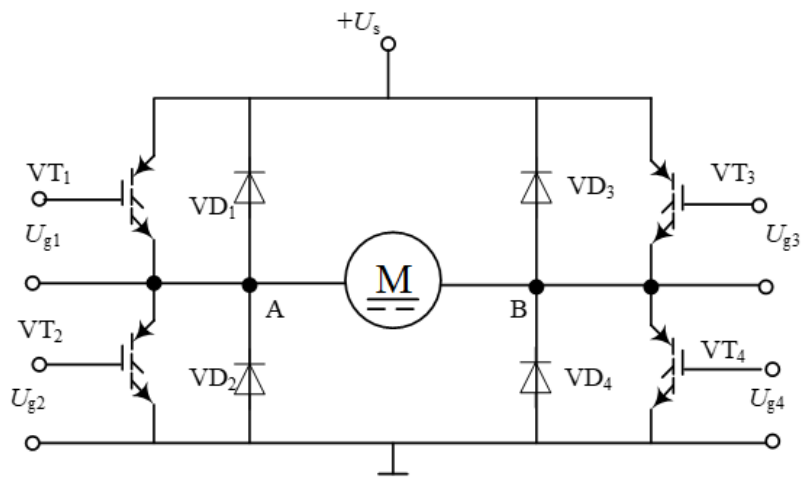在工作过程中，4个开关器件可能都处于开关状态，开关损耗大，而且在切换时可能发生上、下桥臂直通的事故，为了防止直通，在上、下桥臂的驱动脉冲之间，应设置逻辑延时。



2.直流PWM调速系统的机械特性(稳态)

- 对于带制动电流通路的不可逆电路，其电压平衡方程式分两个阶段：

- $$U_s = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (0 \leq t < t_{on}) \quad (2-19)$$

- $$0 = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (t_{on} \leq t < T) \quad (2-20)$$

式中 R 、 L 分别为电枢电路的电阻和电感。

电压平均值方程

$$\gamma U_s = RI_d + E = RI_d + C_e n \quad (2-21)$$

平均电压 $U_d = \gamma U_s$

平均电流 I_d

电枢电感压降的均值 $L \frac{di_d}{dt} = 0$

转速 $n = \frac{E}{C_e}$

机械特性

■ 机械特性方程式为

$$n = \frac{\gamma U_s}{C_e} - \frac{R}{C_e} I_d = \frac{K_s U_c}{C_e} - \frac{R}{C_e} I_d = n_0 - \frac{R}{C_e} I_d \quad (2-26)$$

■ 或用转矩表示，

$$n = \frac{\gamma U_s}{C_e} - \frac{R}{C_e C_m} T_e = \frac{K_s U_c}{C_e} - \frac{R}{C_e C_m} T_e = n_0 - \frac{R}{C_e C_m} T_e \quad (2-27)$$

式中，——电动机在额定磁通下的转矩系数；

$$C_m = K_m \Phi_N$$

——理想空载转速，与电压系数成正比。

$$n_0 = \frac{\gamma U_s}{C_e}$$

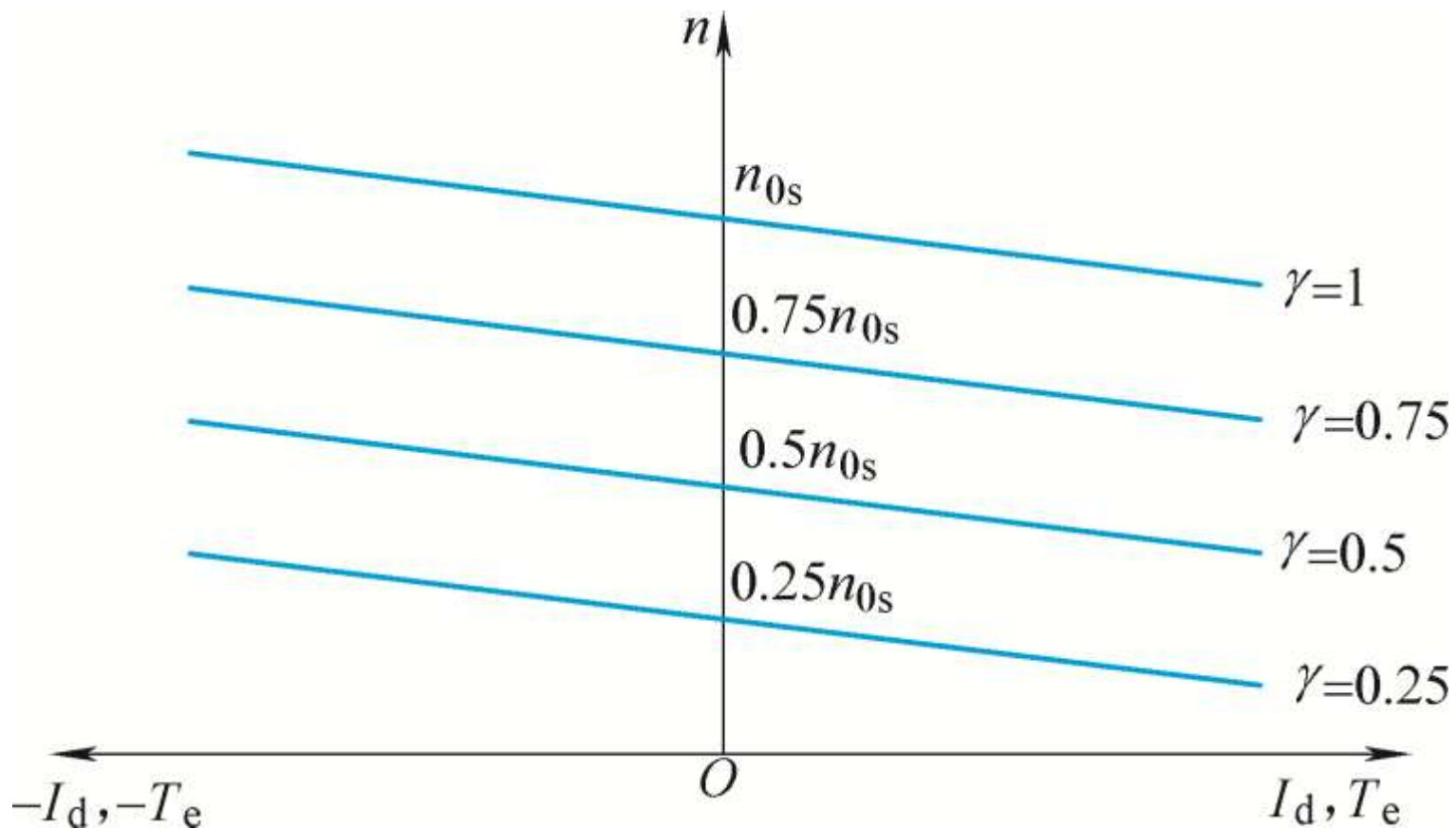


图2-15 直流PWM调速系统（电流连续）的机械特性

3. PWM控制器与变换器的动态数学模型

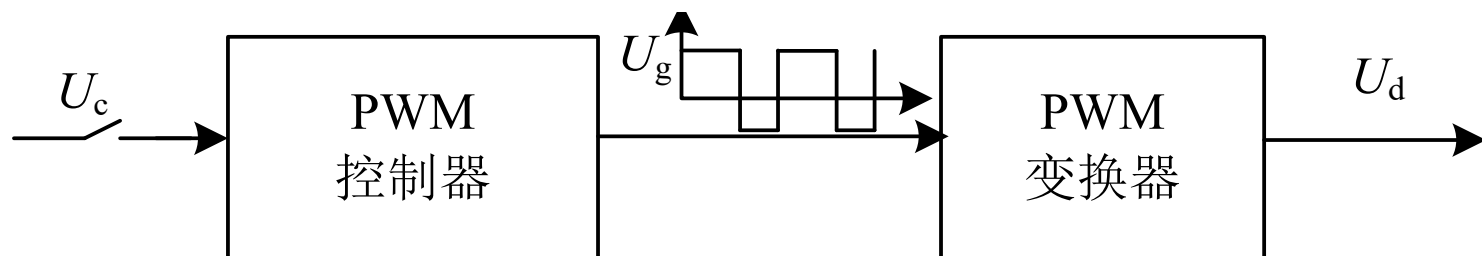


图2-16 PWM控制器与变换器框图

传递函数

■ 传递函数为

$$W_s(s) = \frac{U_d(s)}{U_c(s)} = K_s e^{-T_s s} \quad (2-28)$$

式中： K_s ——PWM装置的放大系数

T_s ——PWM装置的延迟时间，

■ 近似的传递函数

$$W_s(s) \approx \frac{K_s}{T_s s + 1} \quad (2-29)$$

4. 直流PWM调速系统的电能回馈和泵升电压

- PWM变换器的直流电源通常由交流电网经不可控的二极管整流器产生，并采用大电容C滤波，以获得恒定的直流电压。
- 当电动机工作在回馈制动状态时，电能不可能通过整流装置送回交流电网，只能向滤波电容充电，
- 形成直流PWM变换器-电动机系统特有的电能回馈问题。
- 对滤波电容充电的结果造成直流侧电压升高，称作“泵升电压”。
- 系统在制动时释放的动能将表现为电容储能的增加。
- 要适当地选择电容的电容量，或采取其它措施，以保护电力电子开关器件不被泵升电压击穿。

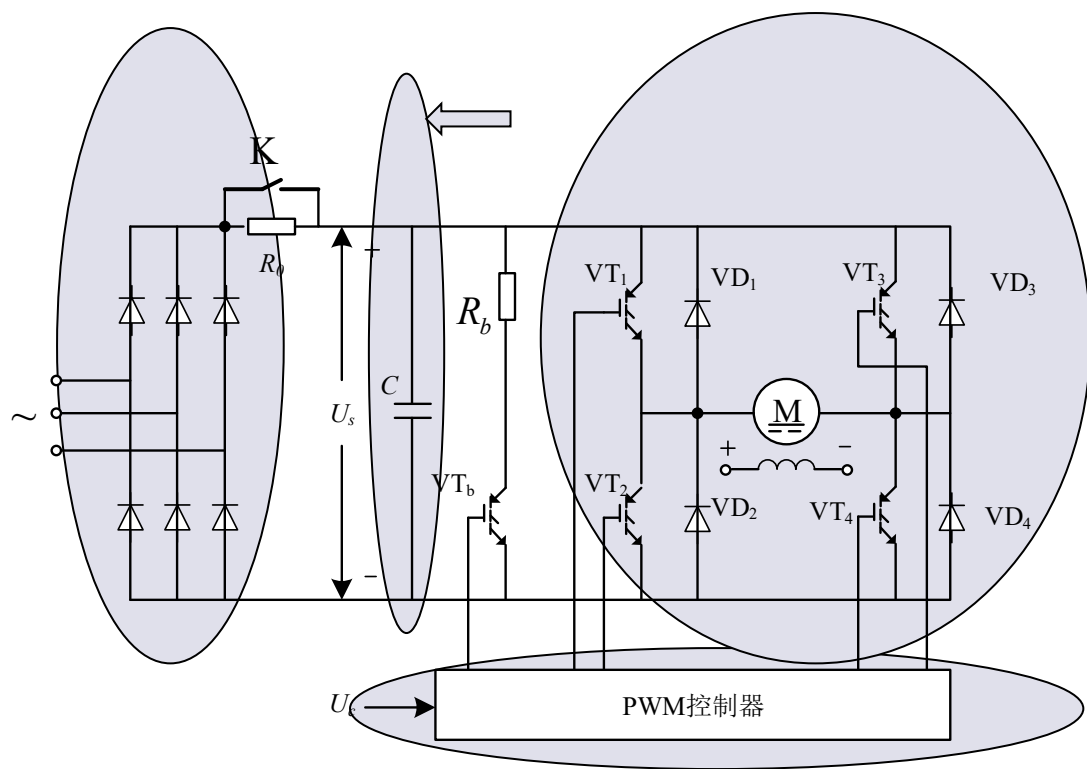


图2-17 桥式可逆直流脉宽调速系统主电路的原理图

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

■ 对于调速系统转速控制的要求：

- (1) 调速——在一定的最高转速和最低转速范围内调节转速；
- (2) 稳速——以一定的精度在所需转速上稳定运行，在各种干扰下不允许有过大的转速波动；
- (3) 加、减速——频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快；不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳。

2.3.1 转速控制的要求和稳态调速性能指标

1、调速范围

- 生产机械要求电动机提供的最高转速 n_{max} 和最低转速 n_{min} 之比称为调速范围，用字母 D 表示，即

$$D = \frac{n_{max}}{n_{min}} \quad (2-31)$$

- n_{max} 和 n_{min} 是电动机在额定负载时的最高和最低转速，
- 对于少数负载很轻的机械，也可用实际负载时的最高和最低转速。


2、静差率 s

- 当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值所对应的转速降落 Δn_N 与理想空载转速 n_0 之比：

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0} \quad (2-32)$$

- 用百分数表示
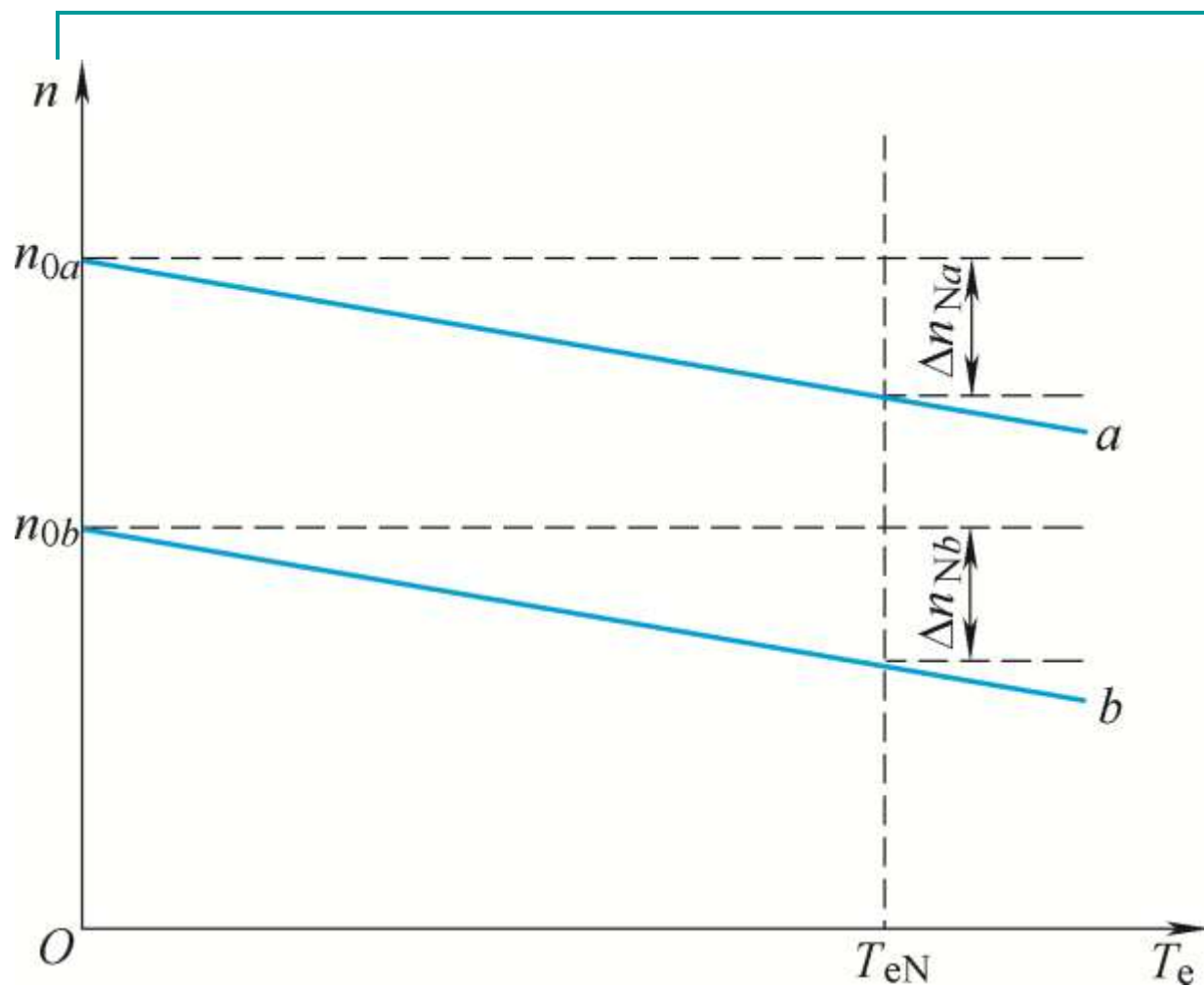
$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0} \times 100\% \quad (2-33)$$



- 特性 a 和 b 的硬度相同,
- 特性 a 和 b 额定速降相同,
- 特性 a 和 b 的静差率不相同。

图2-18 不同转速下的静差率

调速系统的静差率指标应以最低速时所能达到的数值为准。

3. 调速范围、静差率和额定速降之间的关系

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1 - s)} \quad (2-34)$$

- 对于同一个调速系统， Δn_N 值是定值。
- 要求 s 值越小时，系统能够允许的调速范围 D 也越小。
- 一个调速系统的调速范围，是指在最低速时还能满足所需静差率的转速可调范围。

例题2-1

- 某直流调速系统电动机额定转速为 $n_N=1430\text{r/min}$,
额定速降 $\Delta n_N=115\text{r/min}$,
当要求静差率 $s\leq 30\%$ 时, 允许多大的调速范围?
如果要求静差率 $s\leq 20\%$, 则调速范围是多少?
如果希望调速范围达到10, 所能满足的静差率
是多少?

解 在要求 $s \leq 30\%$ 时，允许的调速范围为

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1 - s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times (1 - 0.3)} = 5.3$$

若要求 $s \leq 20\%$ ，则允许的调速范围只有


$$D = \frac{1430 \times 0.2}{115 \times (1 - 0.2)} = 3.1$$

若调速范围达到10，则静差率只能是

$$s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} = \frac{10 \times 115}{1430 + 10 \times 115} = 0.446 = 44.6\%$$

2.3.2 开环直流调速系统的性能和存在的问题

- 开环调速系统，即无反馈控制的直流调速系统。
- 调节控制电压 U_c 就可以改变电动机的转速。

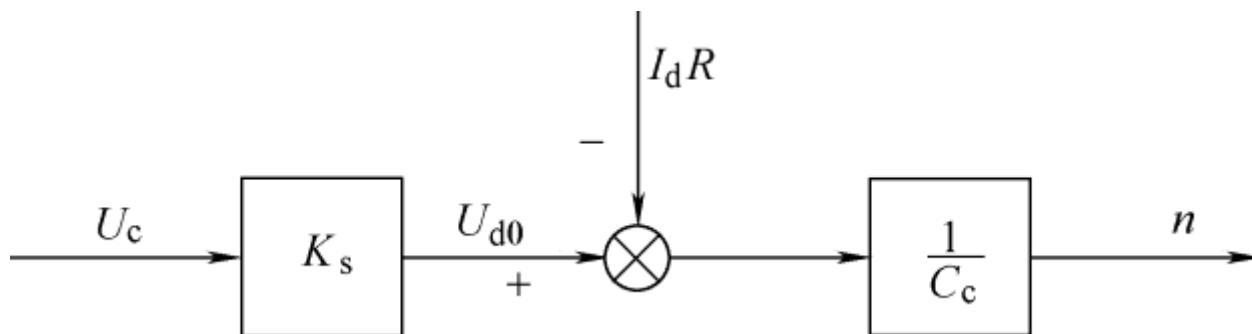

例题2-2

某龙门刨床工作台拖动采用直流电动机，其额定数据如下：60kW，220V，305A，1000r/min，采用V-M系统，主电路总电阻 $R=0.18\Omega$ ，电动机电动势系数 $C_e=0.2V\min/r$ 。如果要求调速范围 $D=20$ ，静差率 $s\leq 5\%$ ，采用开环调速能否满足？若要满足这个要求，系统的额定速降 Δn_N 最多能有多少？

解：

当电流连续时，V-M系统的额定速降为

$$\Delta n_N = \frac{I_{dN} R}{C_e} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} = 275 \text{ r/min}$$

开环系统在额定转速时的静差率为

$$s_N = \frac{\Delta n_N}{n_N + \Delta n_N} = \frac{275}{1000 + 275} = 0.216 = 21.6\%$$

如要求 $D = 20$ ， $s \leq 5\%$ ，即要求

$$\Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} \leq \frac{1000 \times 0.05}{20 \times (1-0.05)} = 2.63 \text{ r/min}$$

第2章作业

- 书后思考题和习题